
同济大学计算机系

计算机组成原理实验报告



学 号 2050259

姓 名 何征昊

专 业 计算机科学与技术

授课老师 张冬冬

一、实验内容

本实验制作 54 指令的多周期 **cpu**，对于实验的指令有充分掌握，同时对于异常处理需要自己写 **cp0** 协处理器完成对于异常的处理。

二、硬件逻辑图

54 条操作硬件通路设计：

1) **Addi**

周期数：4


操作流程：

- a) 根据 **PC** 取指令，并把 **PC** 加 4；
- b) 读出 **rs** 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器；
- c) 由 **ALU** 完成计算；
- d) 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。


输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD	Rd	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
ADDI					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路：

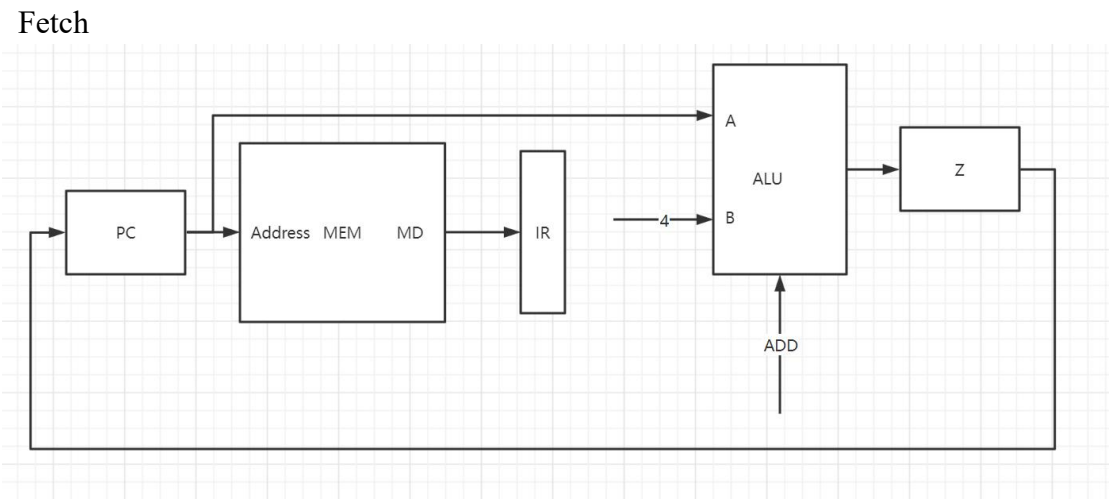

ADDI:

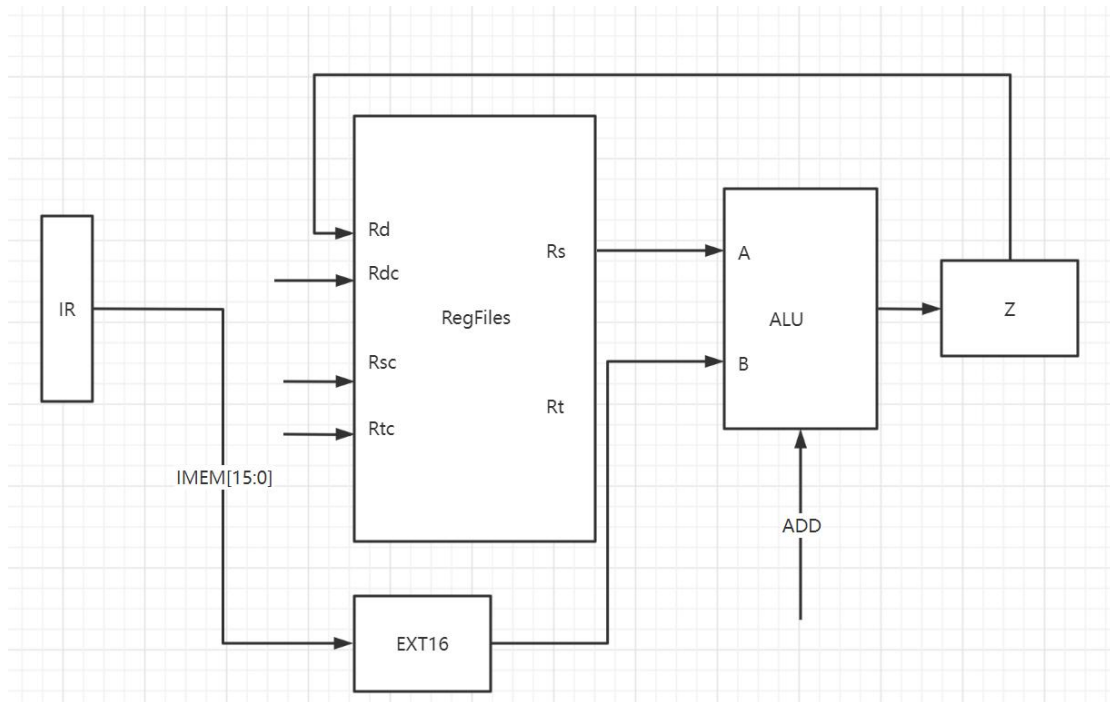

2) addiu

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:


指令	PC	IR	MEM		RegFile Rd	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
ADDIU					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

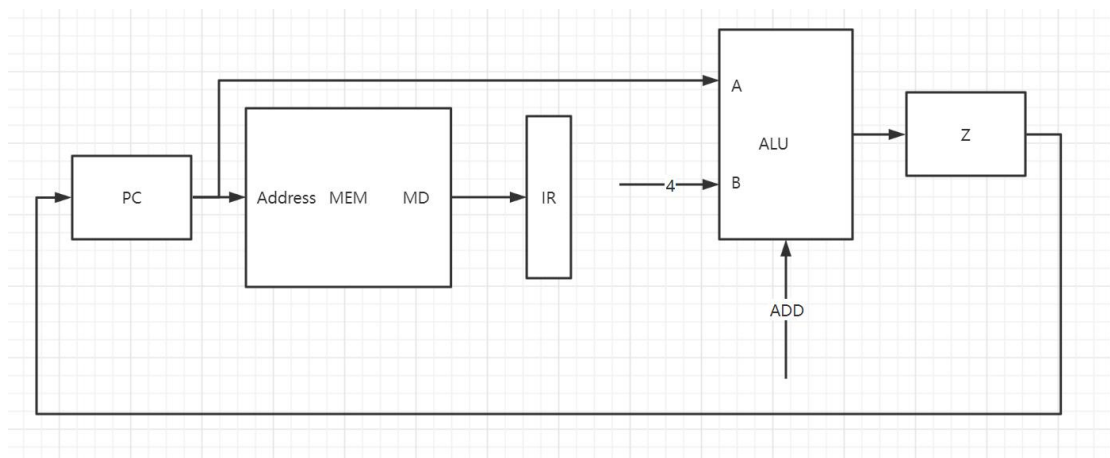

ADDIU:

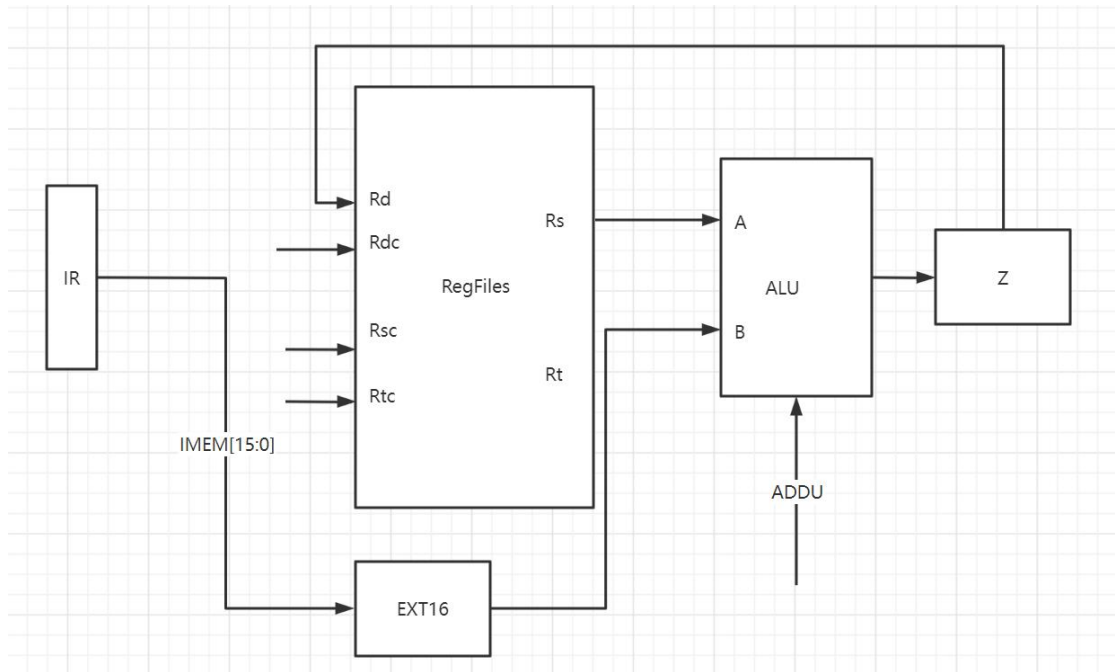

3) andi

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器 (无符号);
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:


指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
ANDI					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

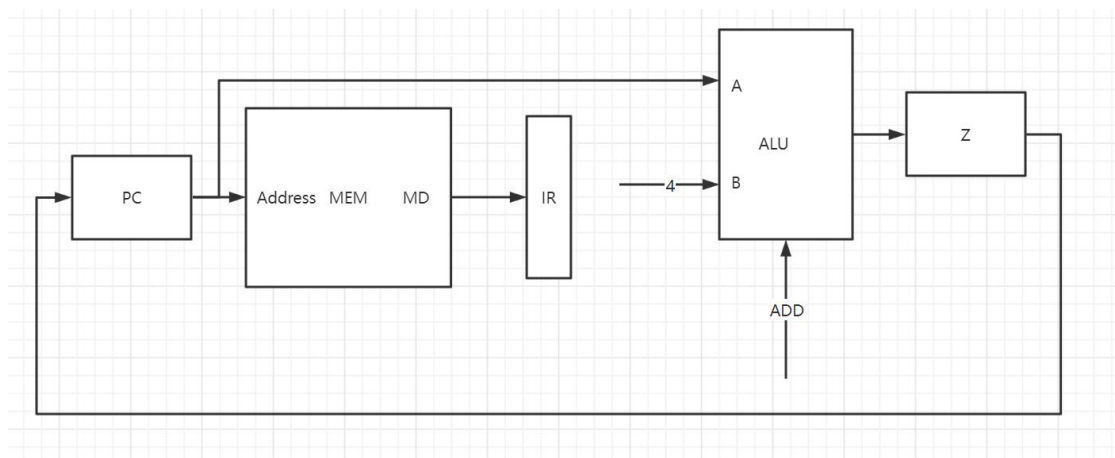

ANDI:

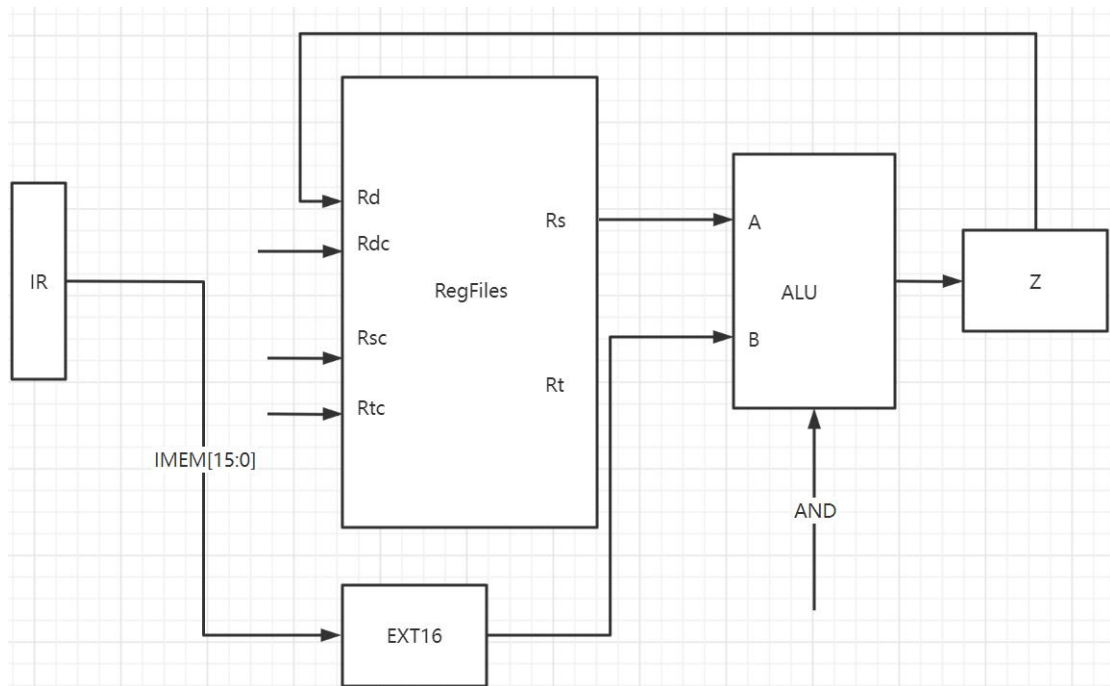

4) ori

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器 (无符号);
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:


指令	PC	IR	MEM		RegFile Rd	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
ORI					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

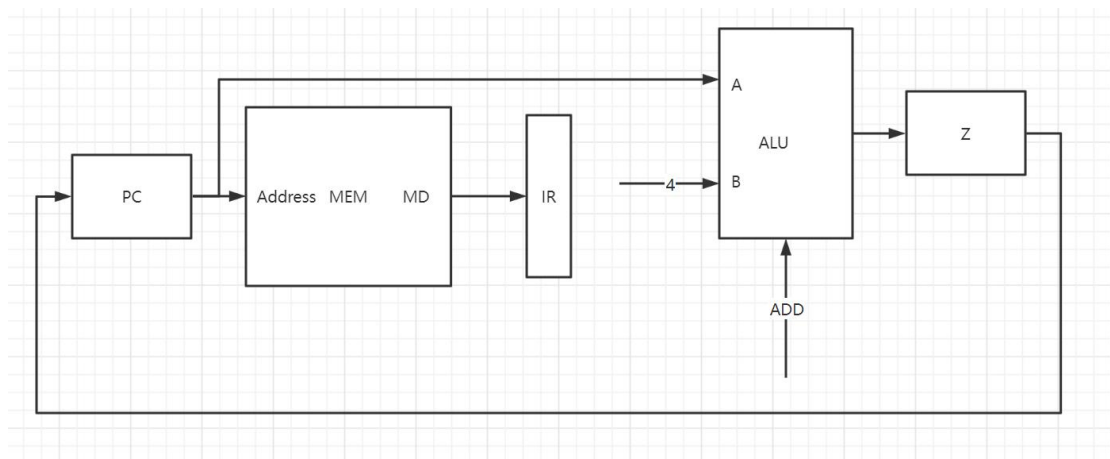

ORI:

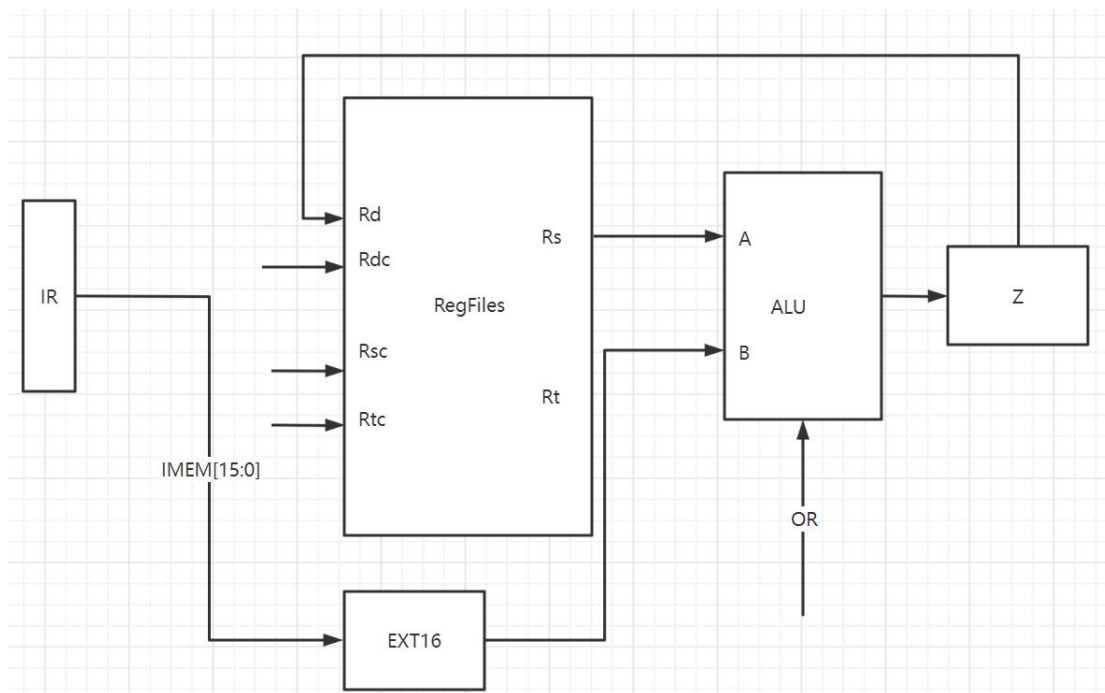

5) Sltiu

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器（有符号拓展）;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLTIU					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

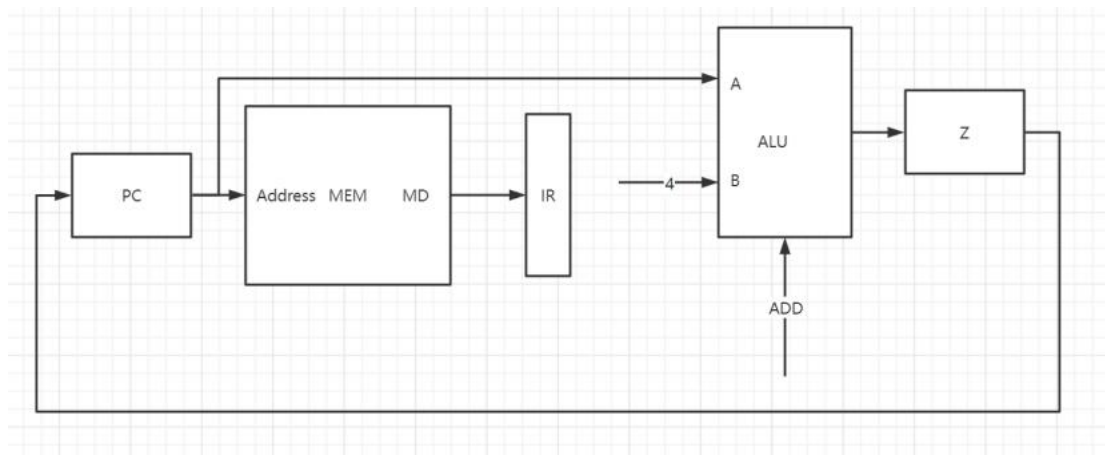

The diagram illustrates the ALU and Register File interface. The **IR** (Instruction Register) provides the **IMEM[15:0]** instruction address to the **RegFiles** (Register File) and the **EXT16** (16-bit extension) block. The **RegFiles** block has four inputs: **Rd**, **Rdc**, **Rsc**, and **Rtc**. It has two outputs: **Rs** (Source Register) and **Rt** (Target Register). The **EXT16** block takes the **IMEM[15:0]** address and outputs a 16-bit extension to the **ALU** (Arithmetic Logic Unit). The **ALU** block has two inputs: **A** (Source Register **Rs**) and **B** (Target Register **Rt**). It also receives a **SUBU** (Subtraction) control signal. The **ALU** outputs the result to the **Z** (Zero) flag. The **EXT1** (1-bit extension) block takes the **IMEM[15:0]** address and outputs a 1-bit extension to the **ALU**.


周期数: 4

a) 根据 PC


- 输入来源:

指令通路:

Fetch

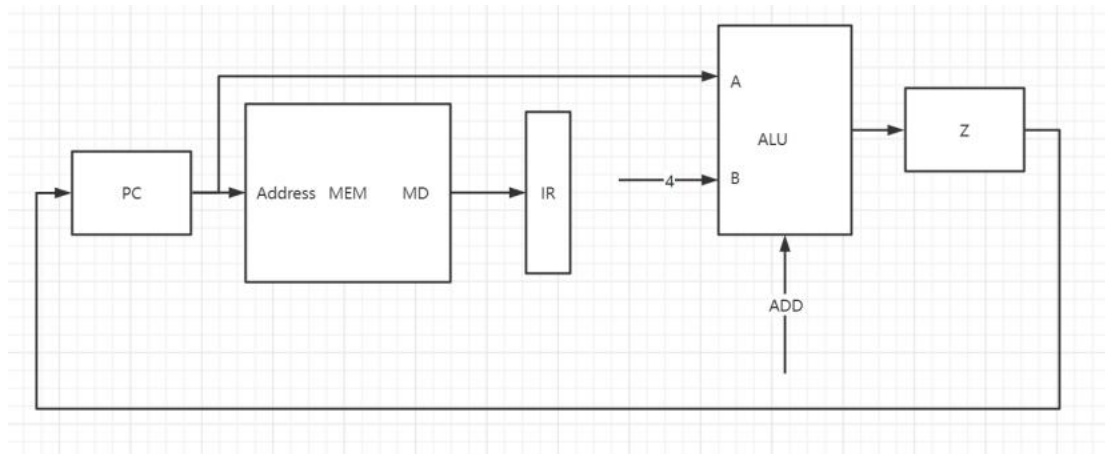

LUI:

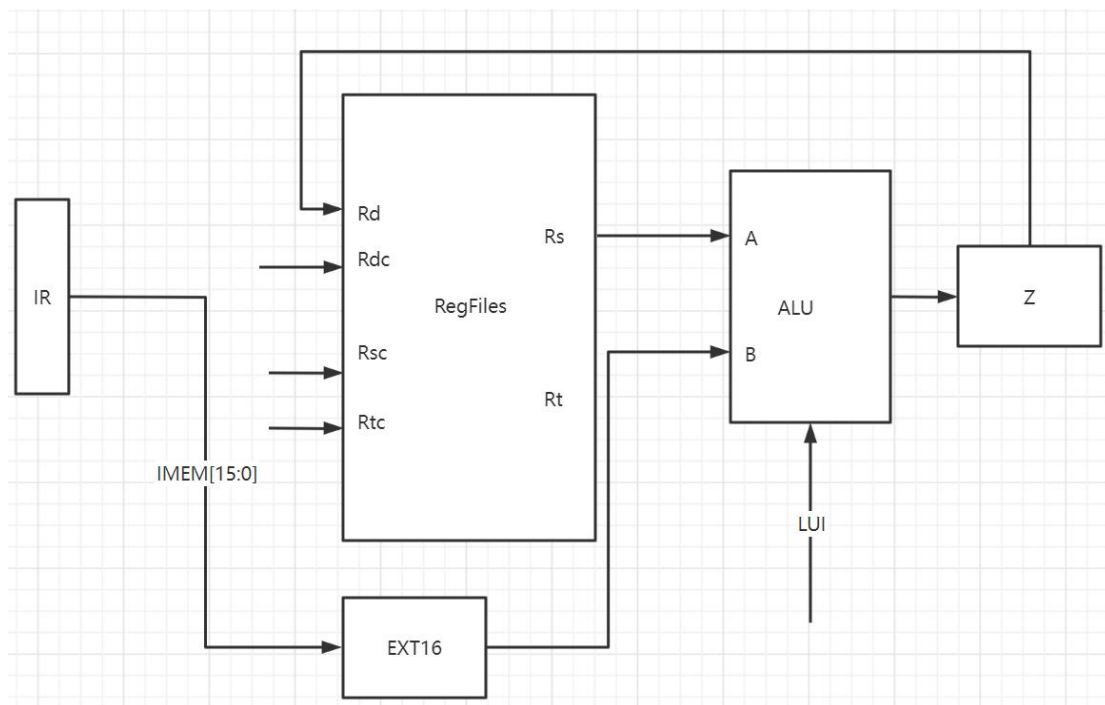

7) xori

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器 (无符号拓展);
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:


指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
XORI					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

 

XORI:

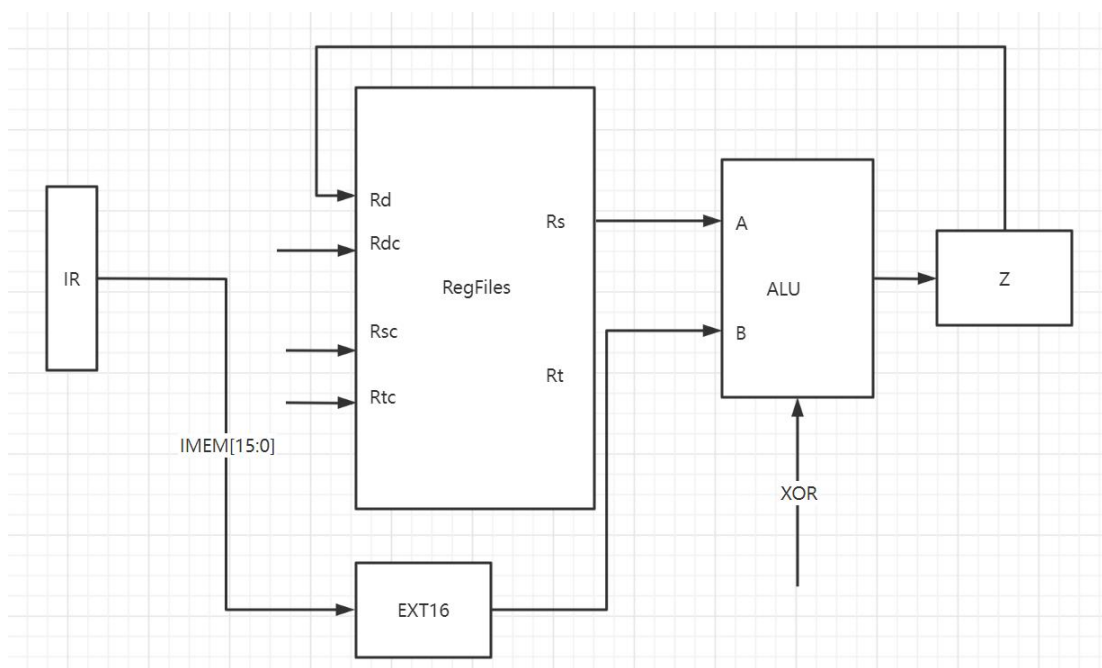

8) slti

周期数：4

操作流程：


- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器（有符号拓展）；
- 由 ALU 完成计算；
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源：


指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLTI					Z	Rs	EXT16	IR[15:0]	ALU

指令通路：

Fetch

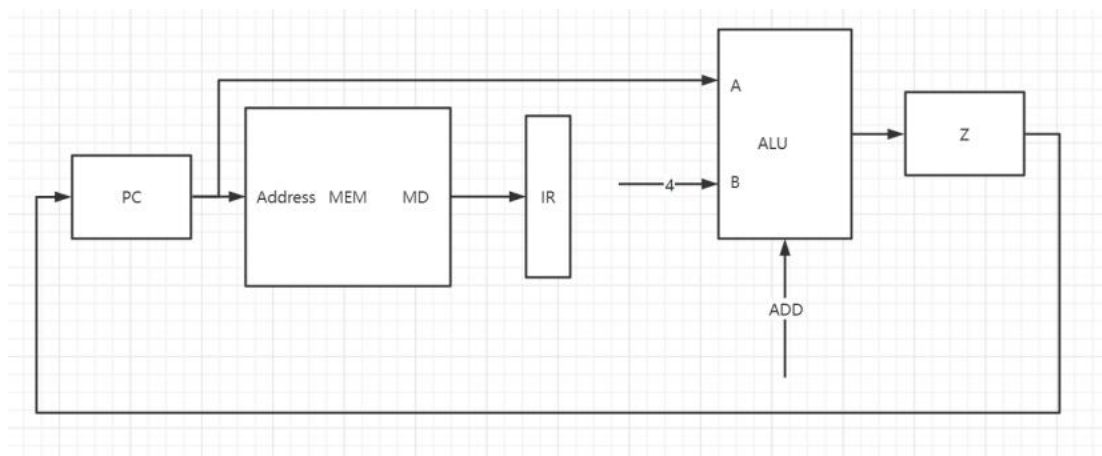

SLTI:

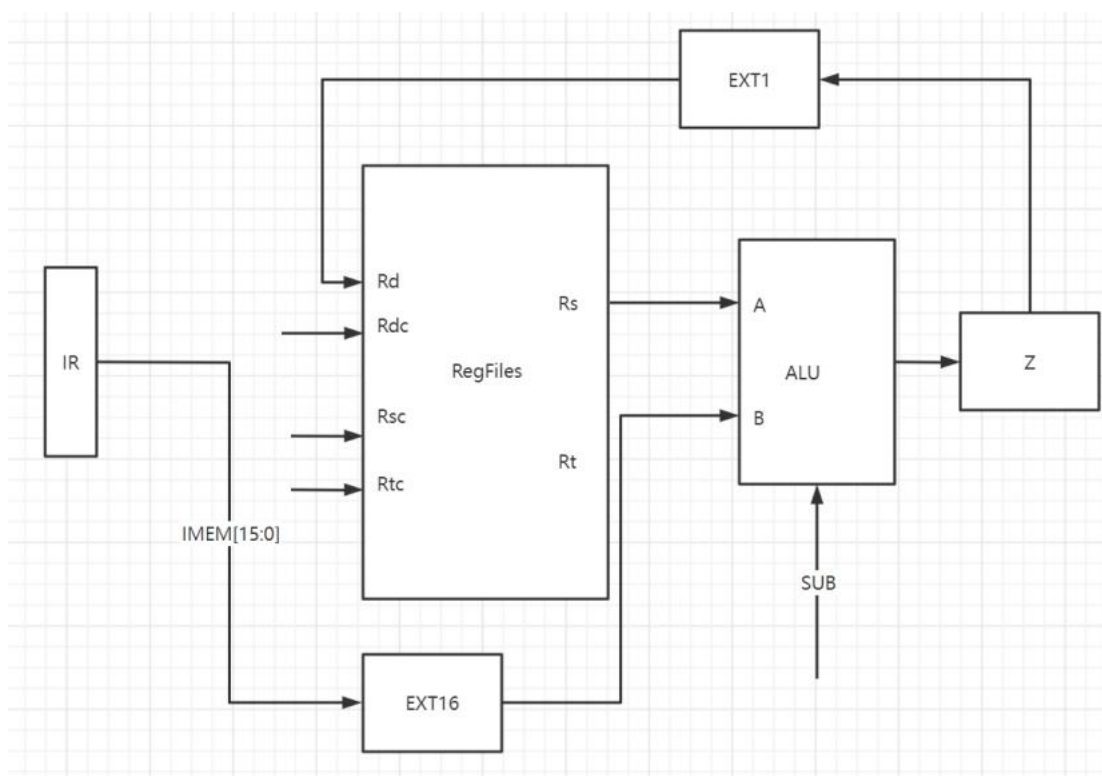

9) addu

周期数: 4

操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs 和 rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。


输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile Rd	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		


Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
ADDU					Z	Rs	Rt	IR[15:0]	ALU

指令通路：

Fetch

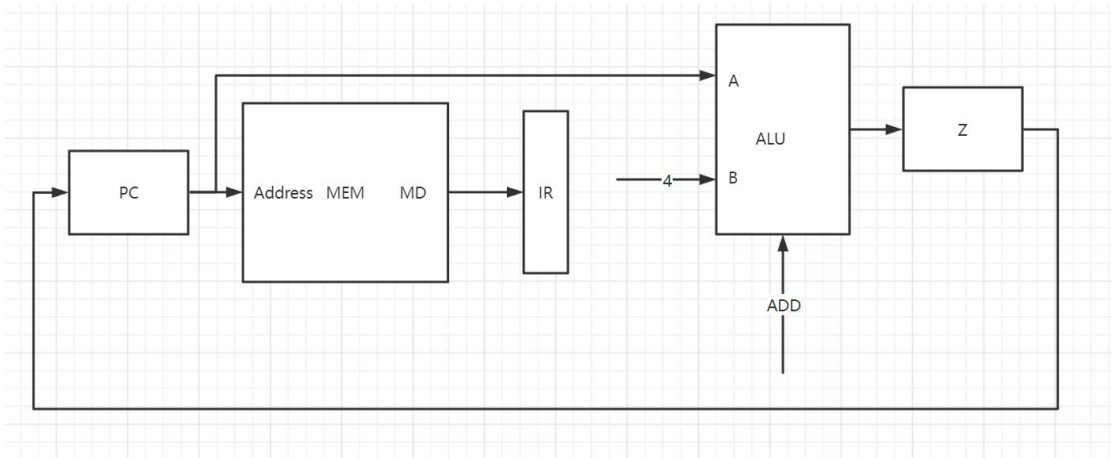

ADDU:

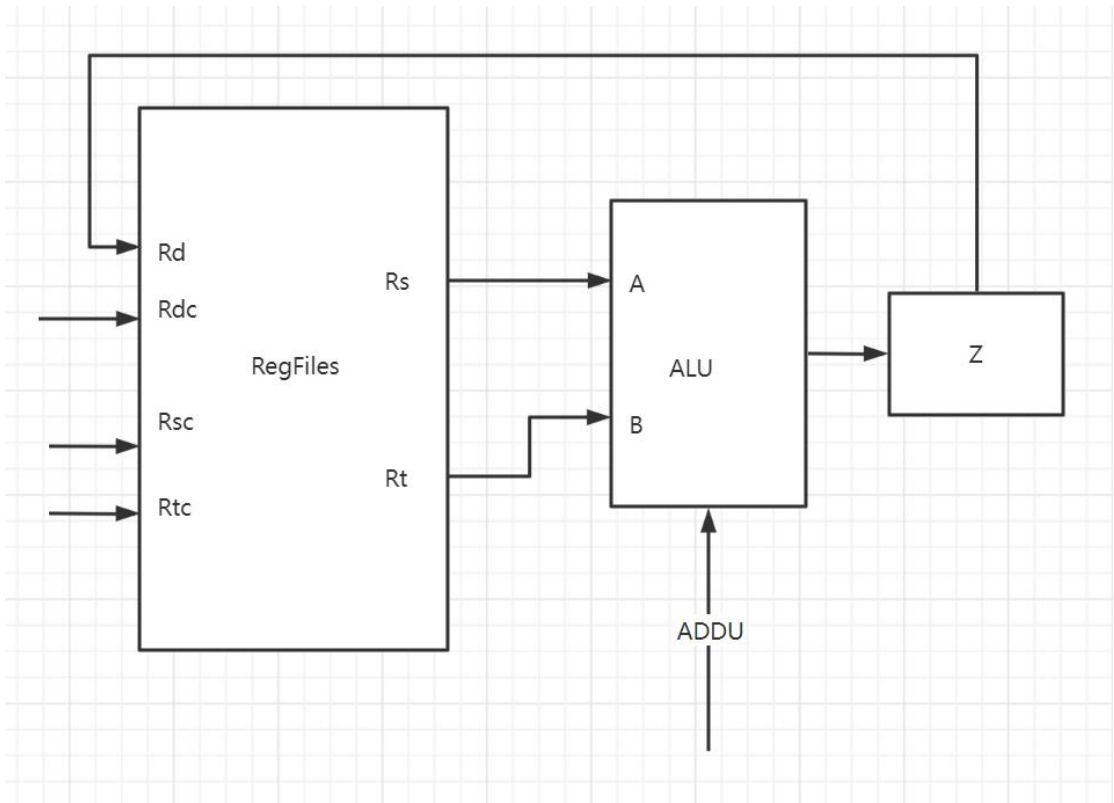

10) and

周期数：4

操作流程：


- a) 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- b) 读出 rs 和 rt 寄存器的内容；
- c) 由 ALU 完成计算；
- d) 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:


指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
AND					Z	Rs	Rt	IR[15:0]	ALU

指令通路:

Fetch

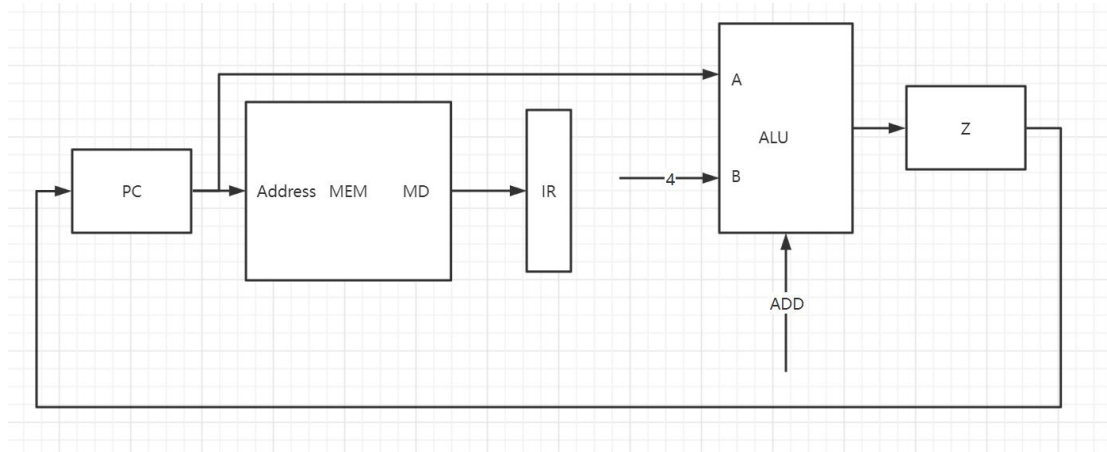

AND:

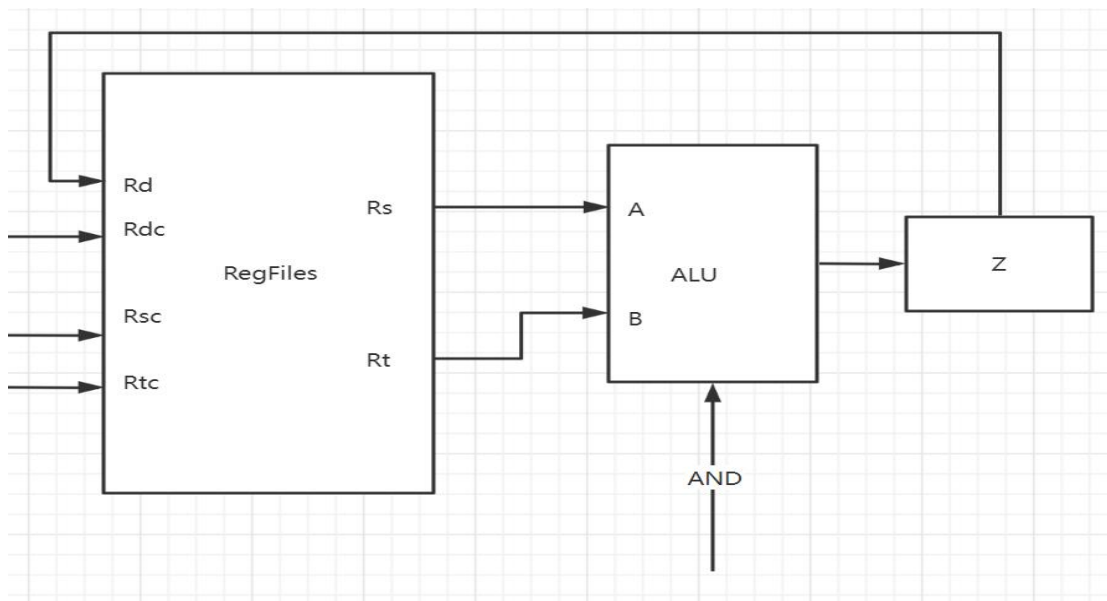

11) beq

周期数: 4

操作流程:

a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;

b) 读出 rs 和 rt 两个寄存器的数据并锁存

c) ALU 计算转移地址并锁存;


d) 由 ALU 比较两个寄存器数据, 并决定是否把转移地址写入 PC。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT18	Z
			Address	MD		A	B		

Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
BEQ	Z					PC	EXT18	IR[15:0] 00	ALU

指令通路：

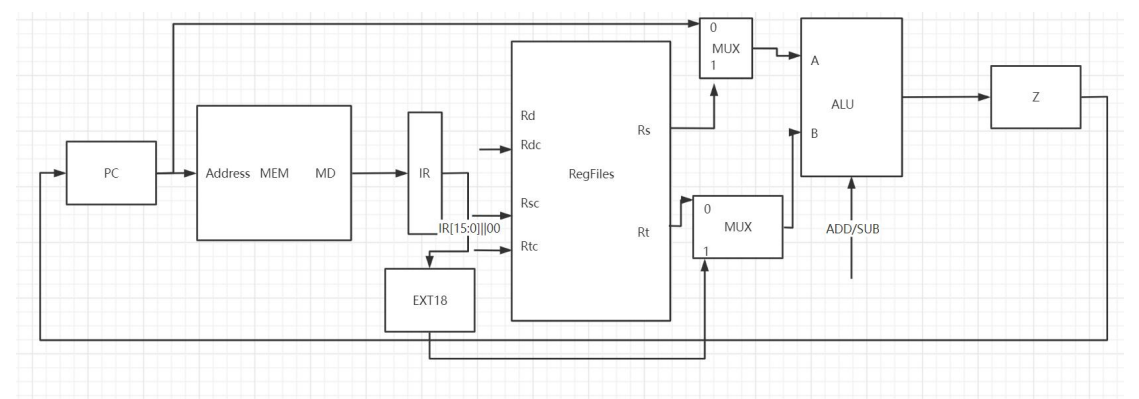

12) bne

周期数：4


操作流程：

- a) 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- b) 读出 rs 和 rt 两个寄存器的数据并锁存
- C)ALU 计算转移地址并锁存；
- c) 由 ALU 比较两个寄存器数据，并决定是否把转移地址写入 PC。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT18	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
BNE	Z					PC	EXT18	IR[15:0] 00	ALU

指令通路：

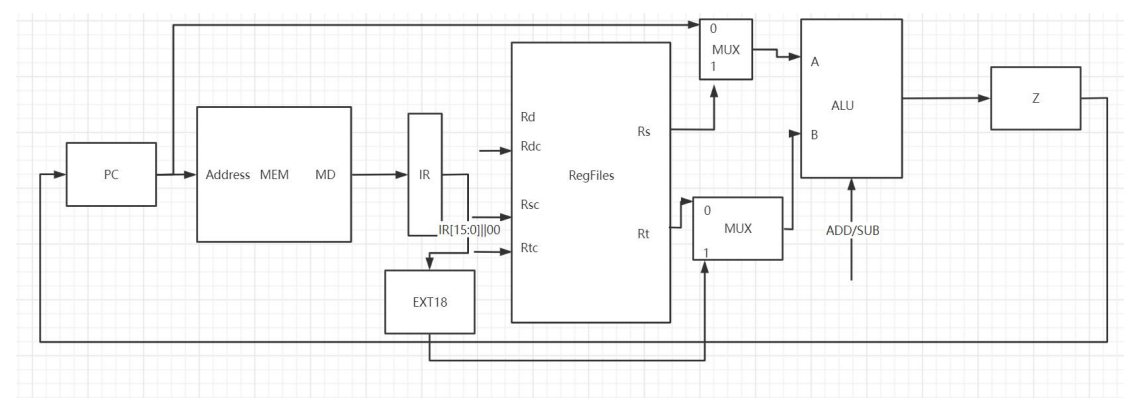

13) j

周期数：2


操作流程：

- a) 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- b) 指令中的 address 左移两位与 PC 的高 4 位拼接起来，写入 PC。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU				Z
			Address	MD		A	B	A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
J								IR[25:0]<<2	PC[31:28]	

指令通路:

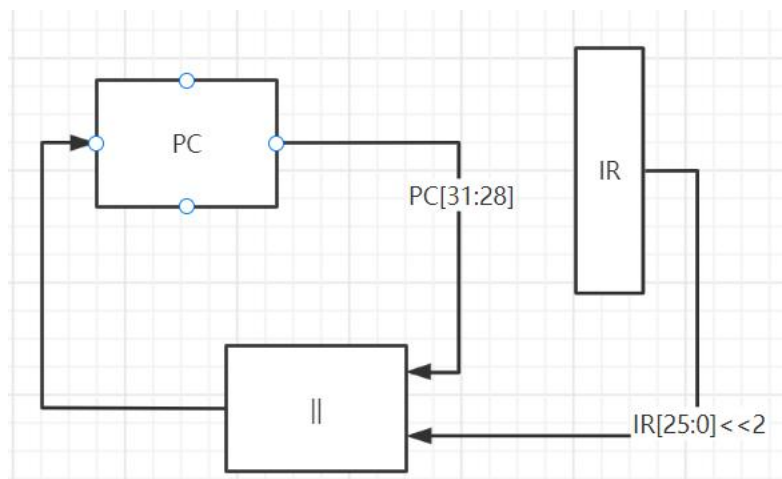

14) jal

周期数: 4

操作流程:

a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;

b) 取址


c) PC 加 8 送 ALU 运算。

D) 结果写回 rf。指令中的 address 左移两位与 PC 的高 4 位拼接起来, 写入 PC

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU				Z
			Address	MD		A	B	A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
JAL								IR[25:0]<<2	PC[31:28]	

指令通路:

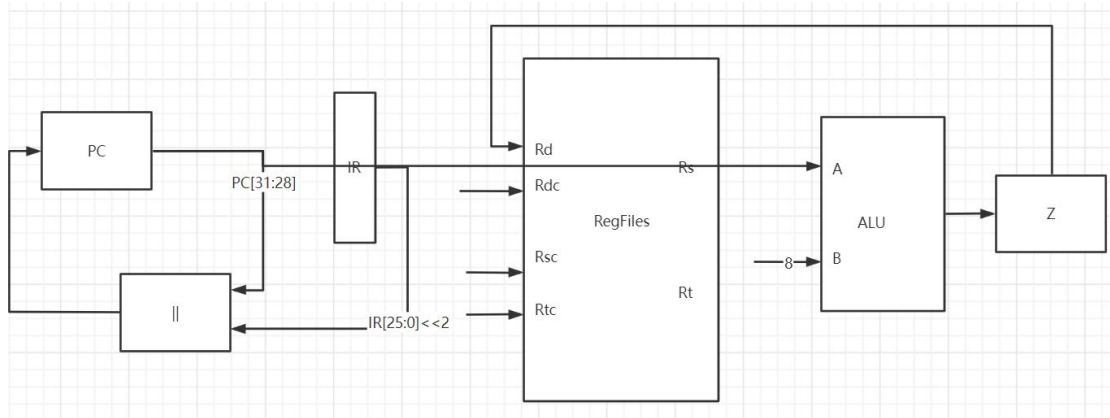

15) jr

周期数: 2

操作流程:


a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;

b) 读出 rs 寄存器的内容并写入 pc。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile
			Address	MD	Rd
Fetch	Z	MD	PC		
JR	Rs				

指令通路:

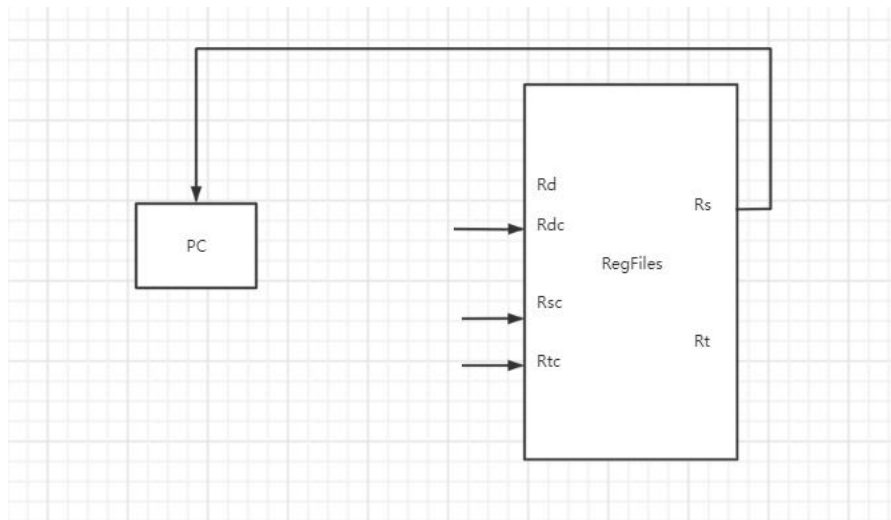

16) lw

周期数: 5

操作流程:

a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;

b) 对指令译码并读出 rs 寄存器的内容;

c) rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 $offset$ 相加, 计算得到存储器地址;


d) 使用计算好的地址访问存储器, 从中读出一个 32 位的数据;

e) 把该数据写入寄存器堆中的 rt 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD	Rt	A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
LW			Z		MD	Rs	IR[15:0]	ALU

指令通路:

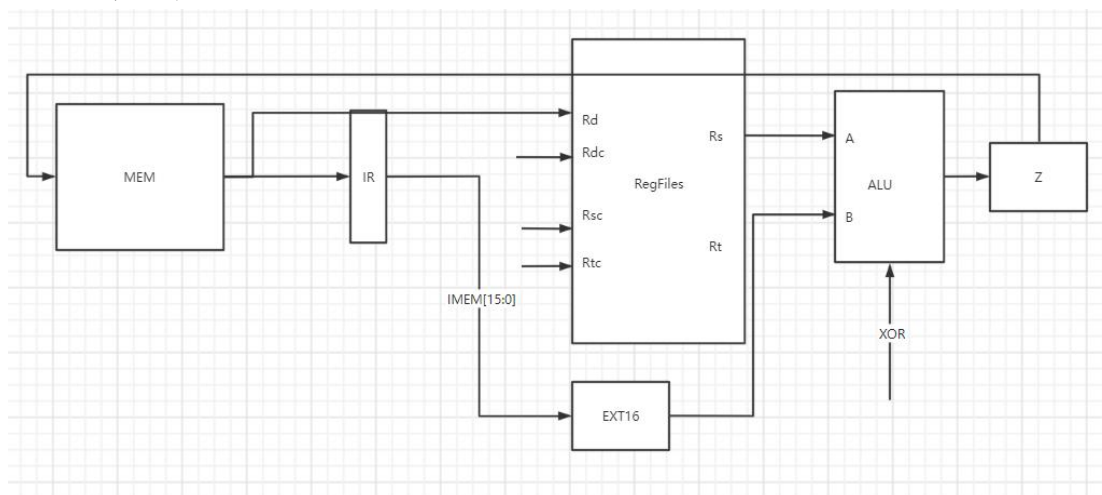

17) xor

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD	Rd	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
XOR					Z	Rs	Rt		ALU

指令通路:

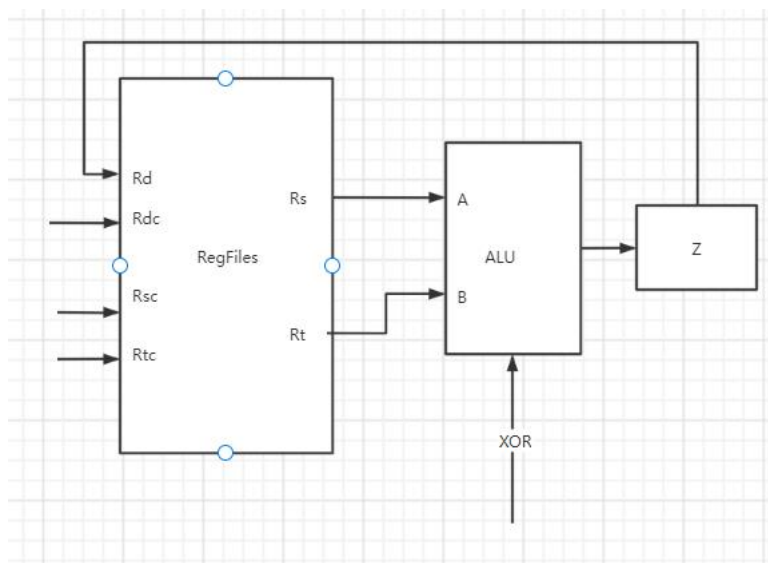

18) nor

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD	Rd	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
NOR					Z	Rs	Rt		ALU

指令通路:

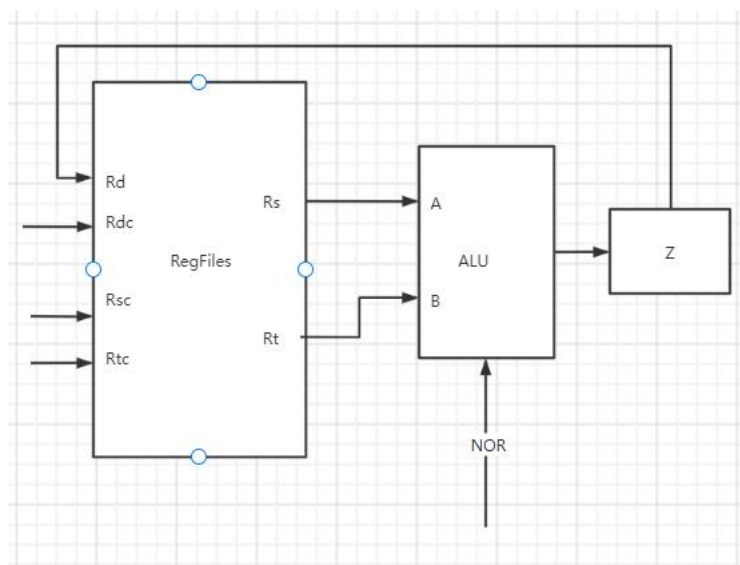

19) Or

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs,rt 寄存器的内容；
- 由 ALU 完成计算；
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT16	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
OR					Z	Rs	Rt		ALU

指令通路：

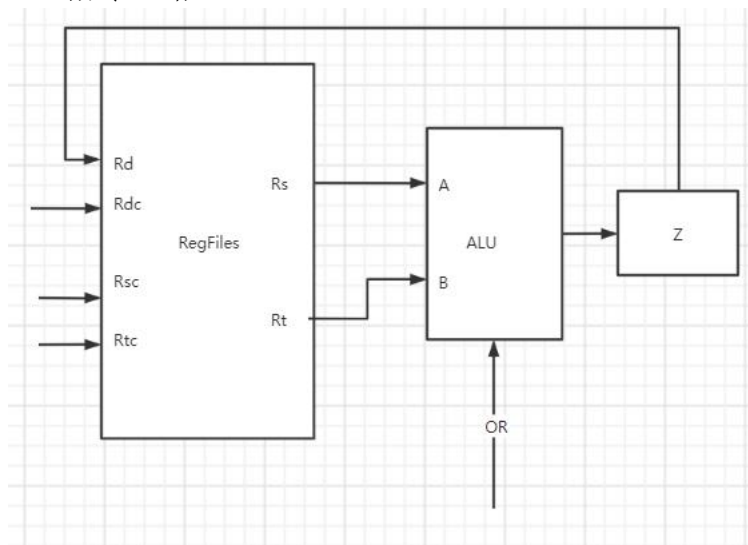

20) sll

周期数：4


操作流程：

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs,rt 寄存器的内容；
- 由 ALU 完成计算；
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLL					Z	EXT5	Rt	IR[10:6]	ALU

指令通路：

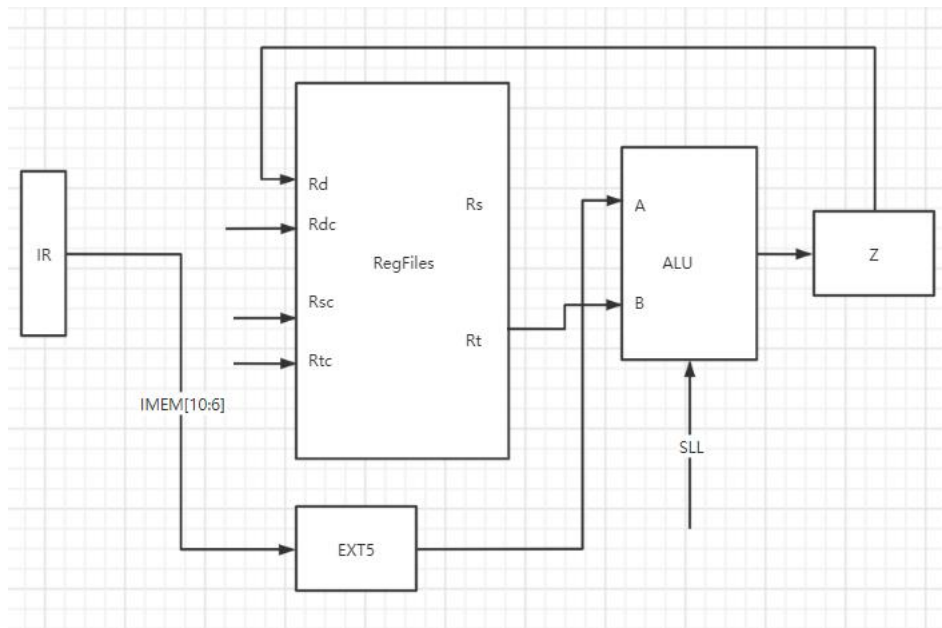

21) sllv

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD	Rd	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLLV					Z	EXT5	Rt	Rs	ALU

指令通路:

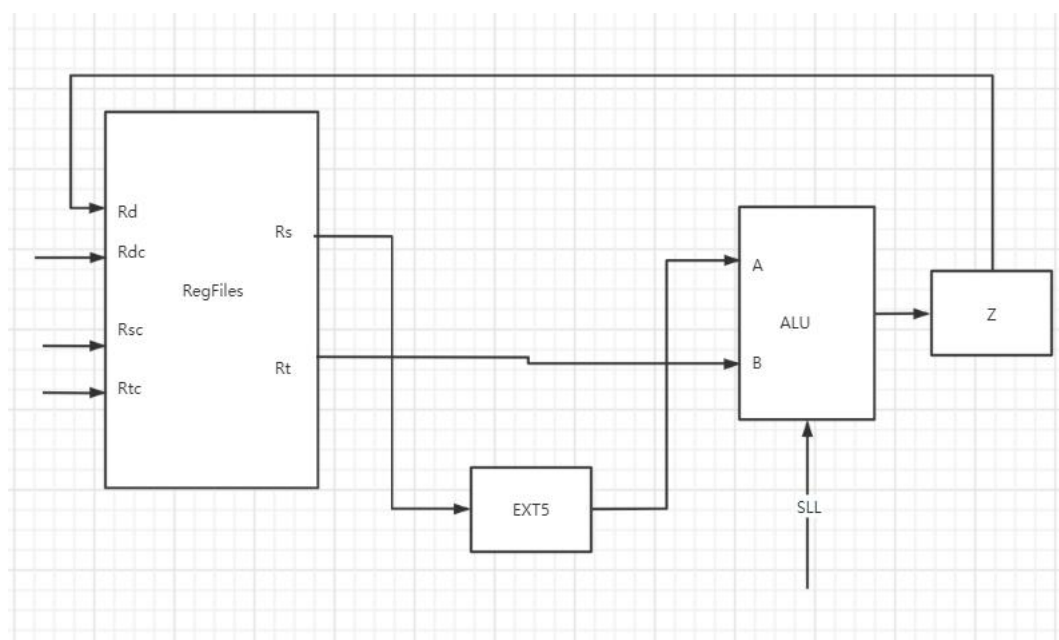

22) sltu

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT1	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLTU					EXT1	Rs	Rt	Z	ALU

指令通路:

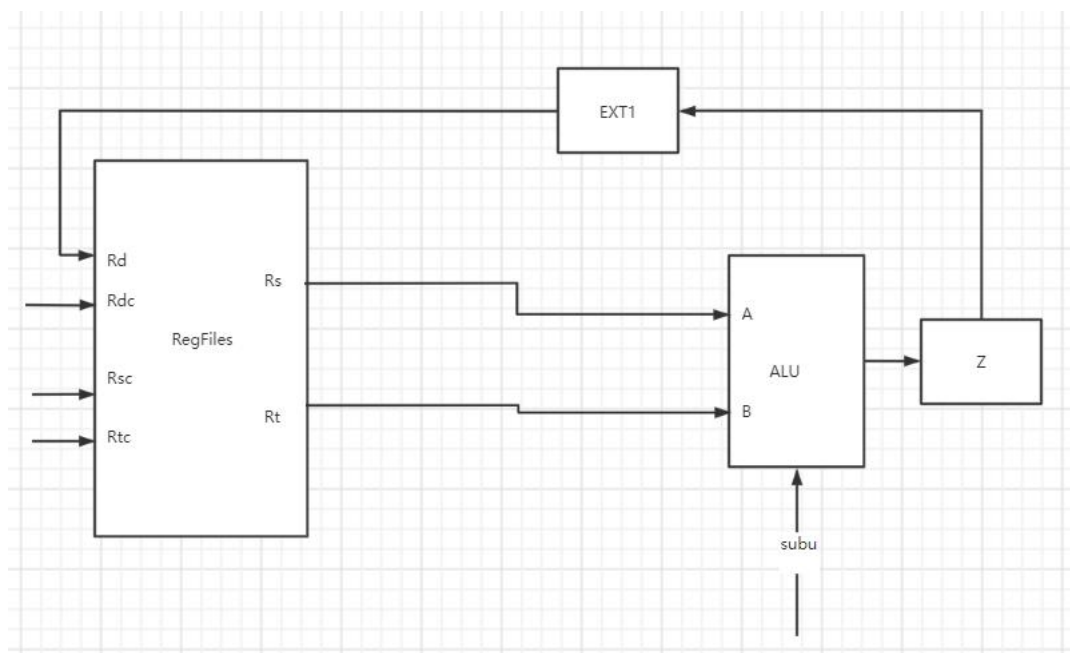

23) sra

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SRA					Z	EXT5	Rt	IR[10:6]	ALU

指令通路:

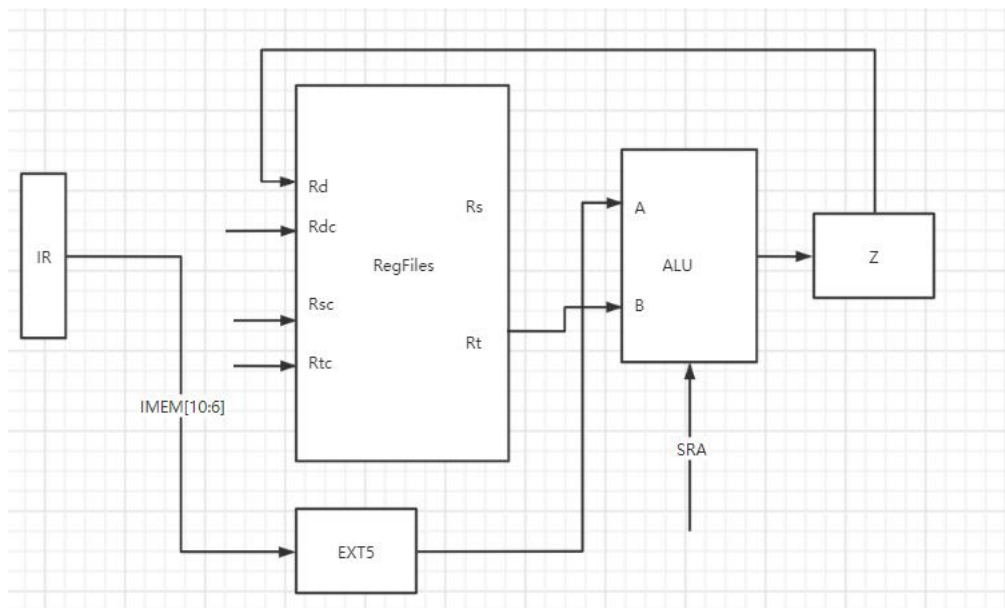

24) srl

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SRA					Z	EXT5	Rt	IR[10:6]	ALU

指令通路:

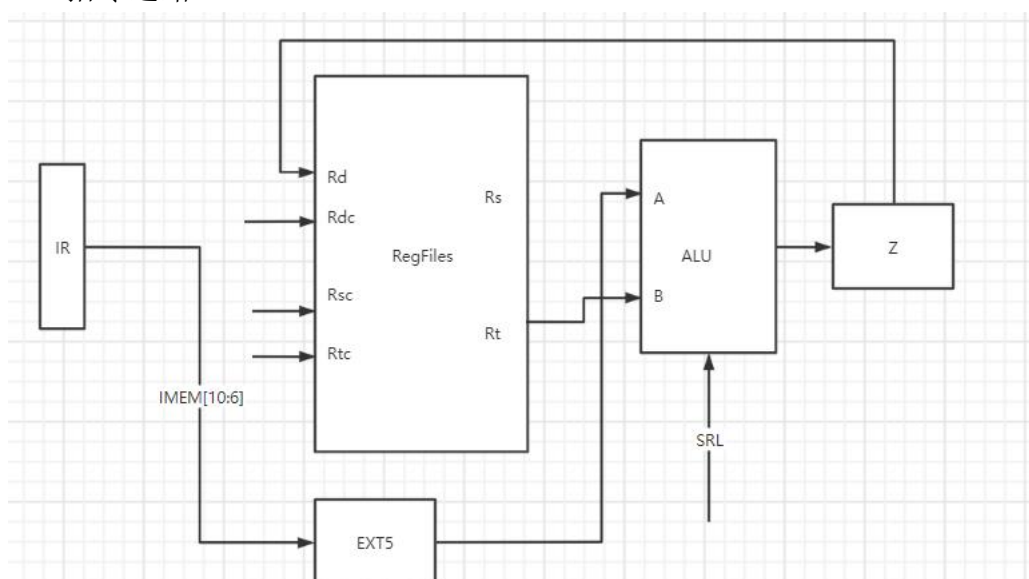

25) subu

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD		A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
SUBU					Z	Rs	Rt	ALU

指令通路:

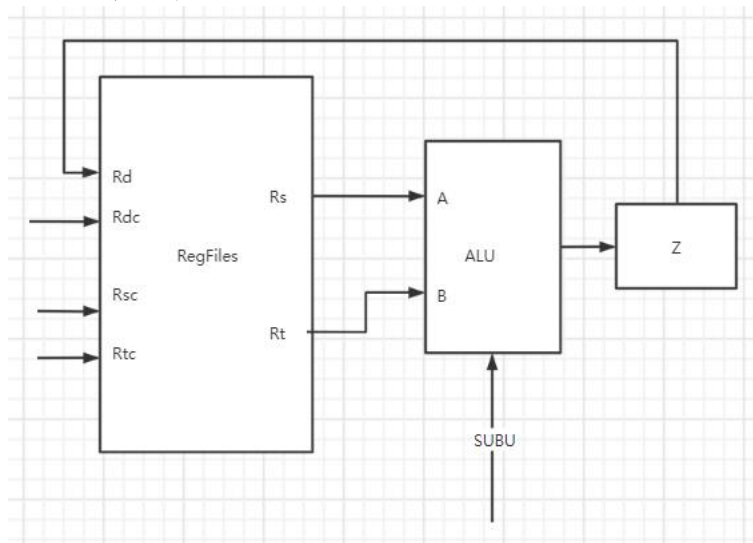

26) sw

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 对指令译码并读出 rs 和 rt 寄存器的内容;
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加, 计算得到存储器地址;
- 使用计算好的地址访问存储器, 将 rt 寄存器内容写入;

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD		A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
LW			Z	Rt		Rs	IR[15:0]	ALU

指令通路:

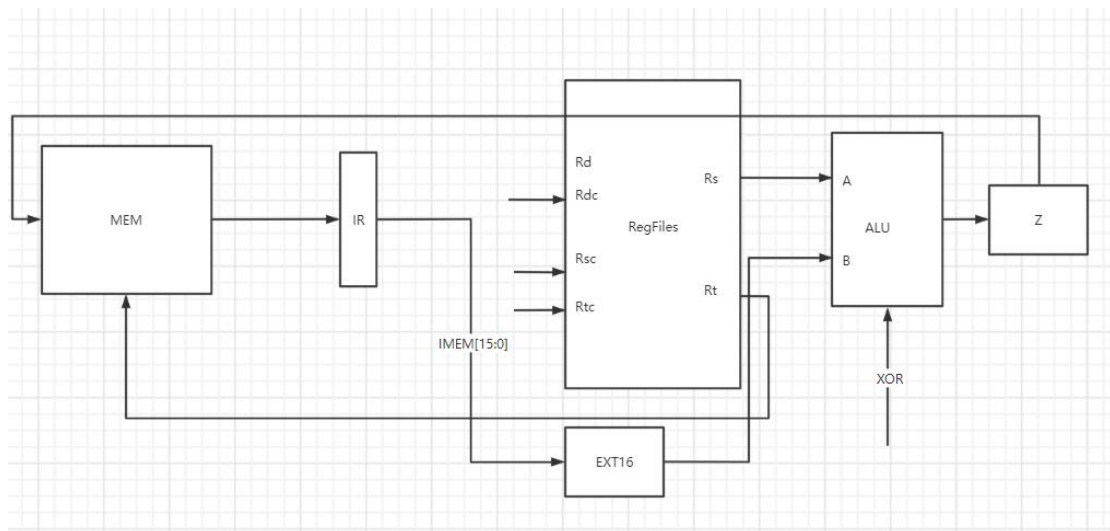

27) add

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD		A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
ADD					Z	Rs	Rt	ALU

指令通路:

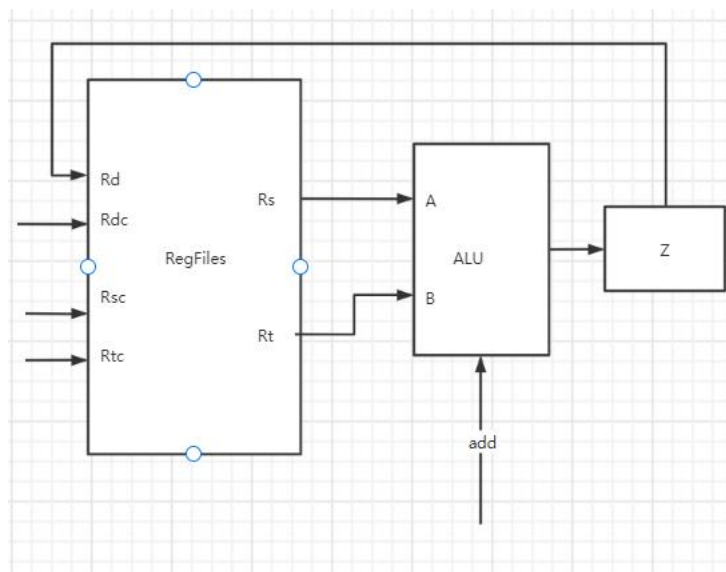

28) sub

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs 寄存器的内容以及指令低 16 位送拓展器；
- 由 ALU 完成计算；
- 把计算结果写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD		A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
SUB					Z	Rs	Rt	ALU

指令通路：

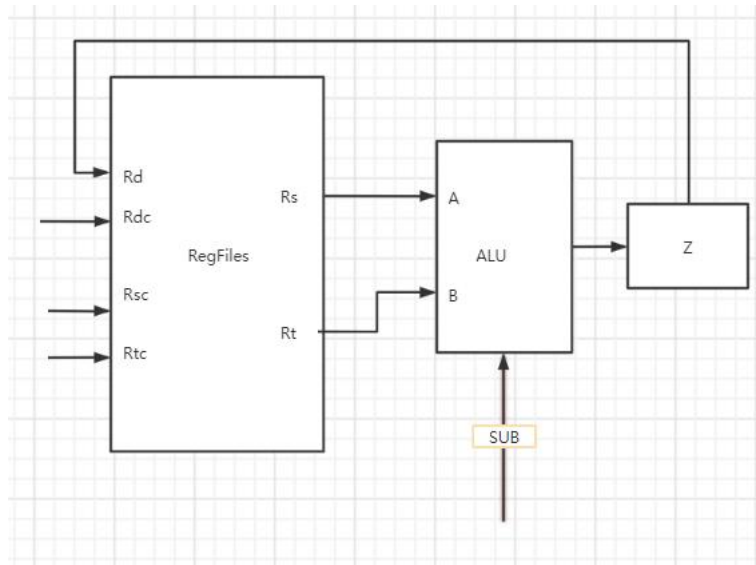

29) slt

周期数：4


操作流程：

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs,rt 寄存器的内容；
- 由 ALU 完成计算；
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT1	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLT					EXT1	Rs	Rt	Z	ALU

指令通路：

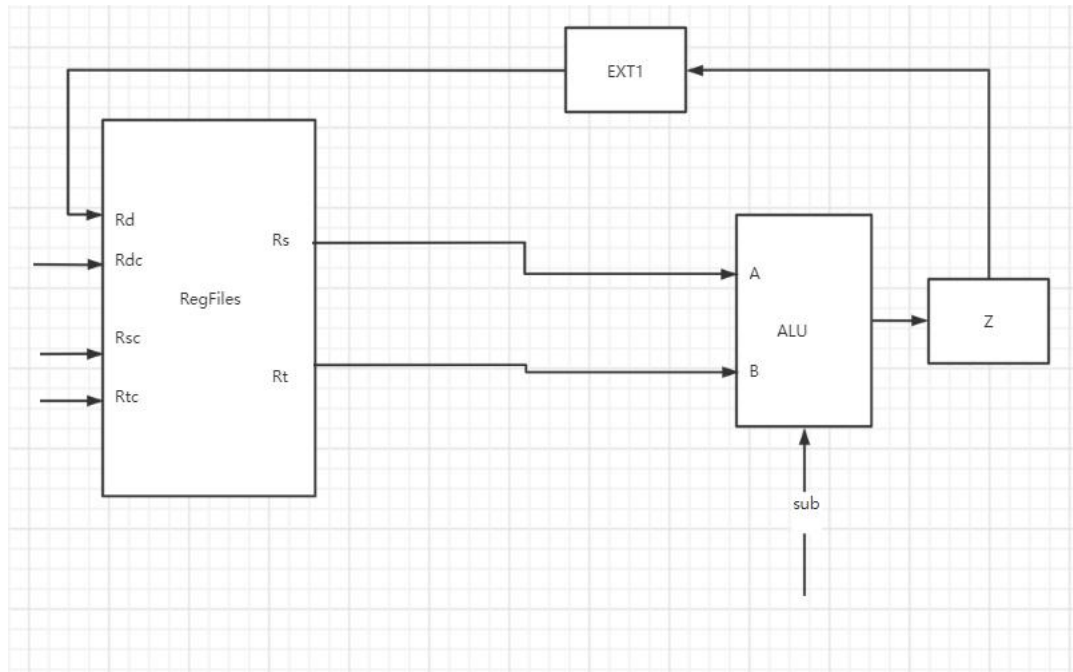

30) srlv

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SLLV					Z	EXT5	Rt	Rs	ALU

指令通路:

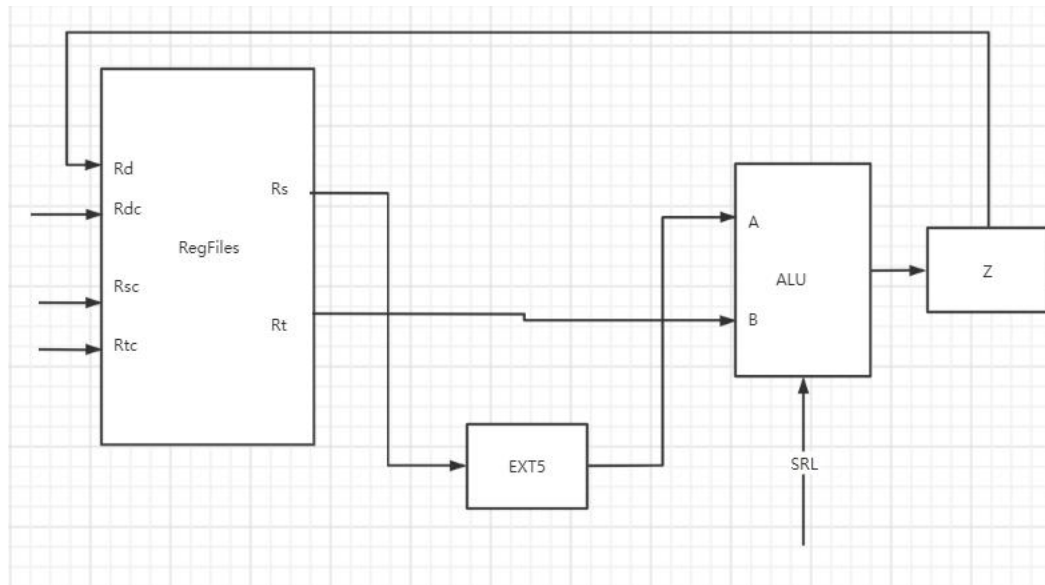

31) srav

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由 ALU 完成计算;
- 把计算结果拓展后写入寄存器堆中的寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT5	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
SRAV					Z	EXT5	Rt	Rs	ALU

指令通路:

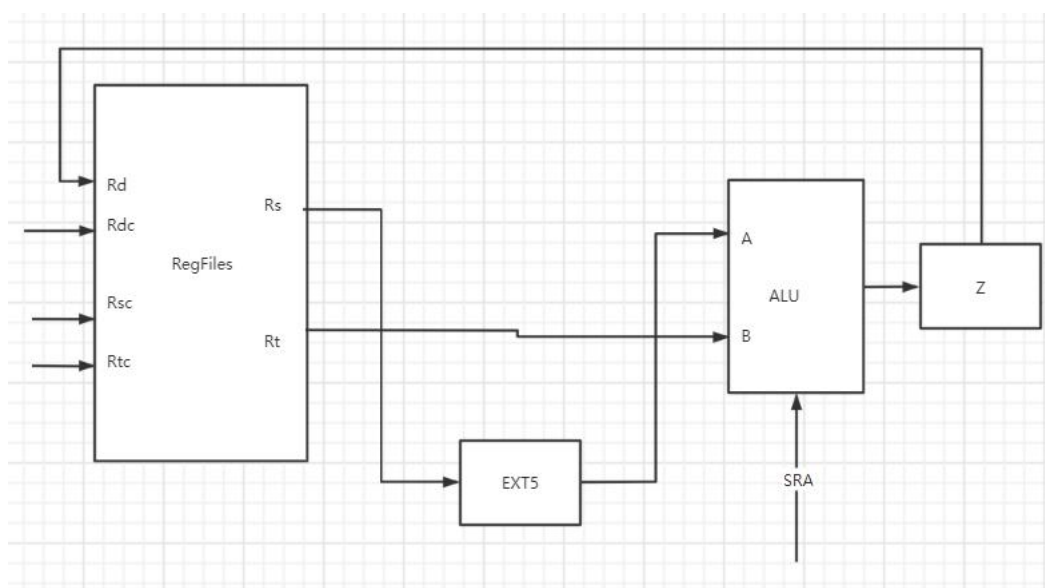

32) clz

周期数：4


操作流程：

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs 寄存器的内容；
- 由 CLZ 完成计算；
- 把计算结果写入 rd 寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CLZ	Z
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
CLZ					Z			Rs	CLZ

指令通路：

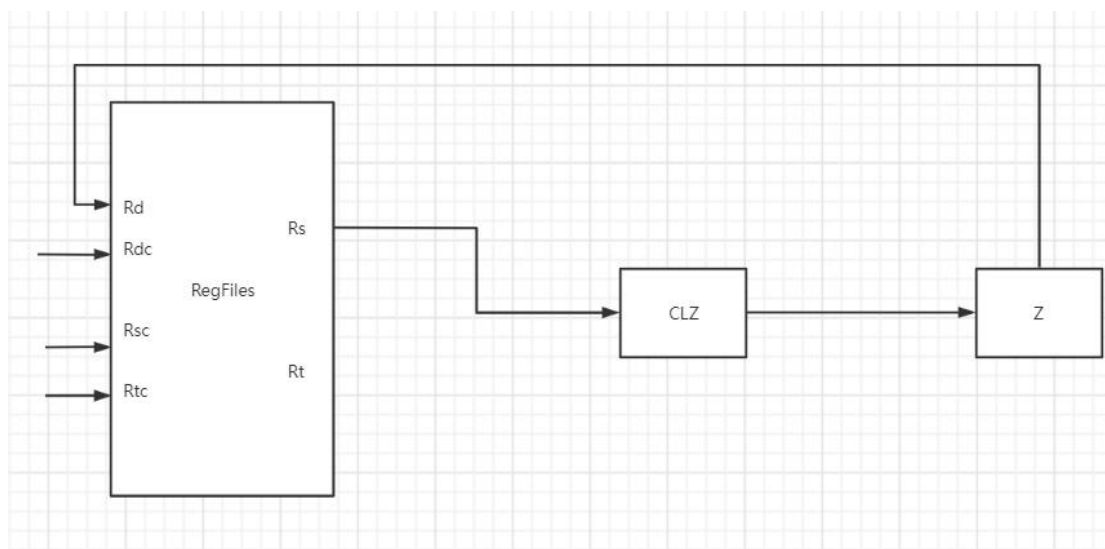

33) divu

周期数：4


操作流程：

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 读出 rs,rt 寄存器的内容；
- 由运算单元完成计算；
- 把计算结果写入 HILO 寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		DIVU		Z	HILO
			Address	MD		A	B	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU	
DIVU								rs	rt	DIVU	Z

指令通路：

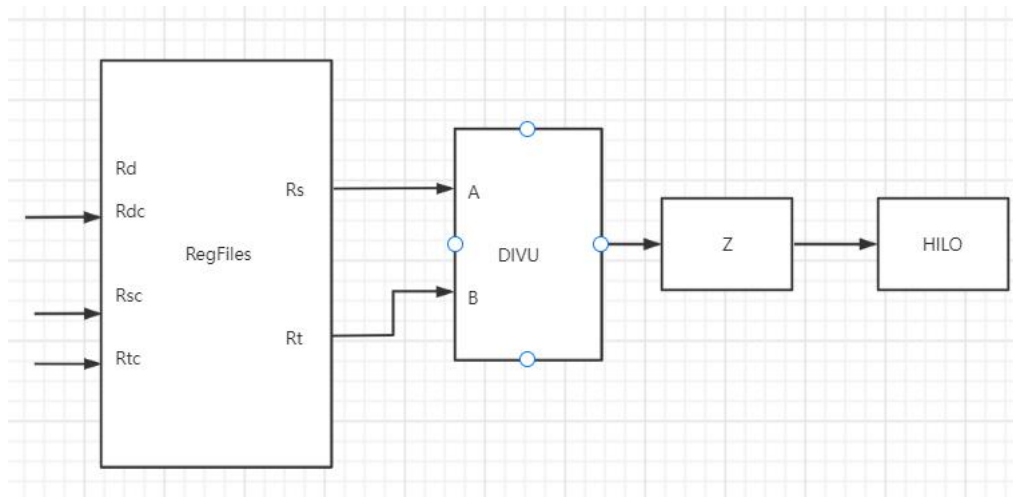

34) eret

周期数: 3


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- CP0 进行协处理;
- 中断地址写回 pc。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD	Rd	A	B	ERET		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
DIVU	Z							1		CP0

指令通路:

 

35) jalr

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读取 rs 寄存器并锁存。
- PC 加 8 存入 Z
- rs 写入 PC, z 写入 rd 寄存器

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD	Rd	A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
JAL	Rs				Z	PC	8	ALU

指令通路：

 

36) lb

周期数：5


操作流程：

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 对指令译码并读出 rs 寄存器的内容；
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加，计算得到存储器地址；
- 使用计算好的地址访问存储器，从中读出一个 8 位的数据；
- 把该数据符号拓展后写入寄存器堆中的 rt 寄存器。

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	EXT16
			Address	MD	Rt	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
LB			Z		EXT16	Rs	IR[15:0]	ALU	MD

指令通路：

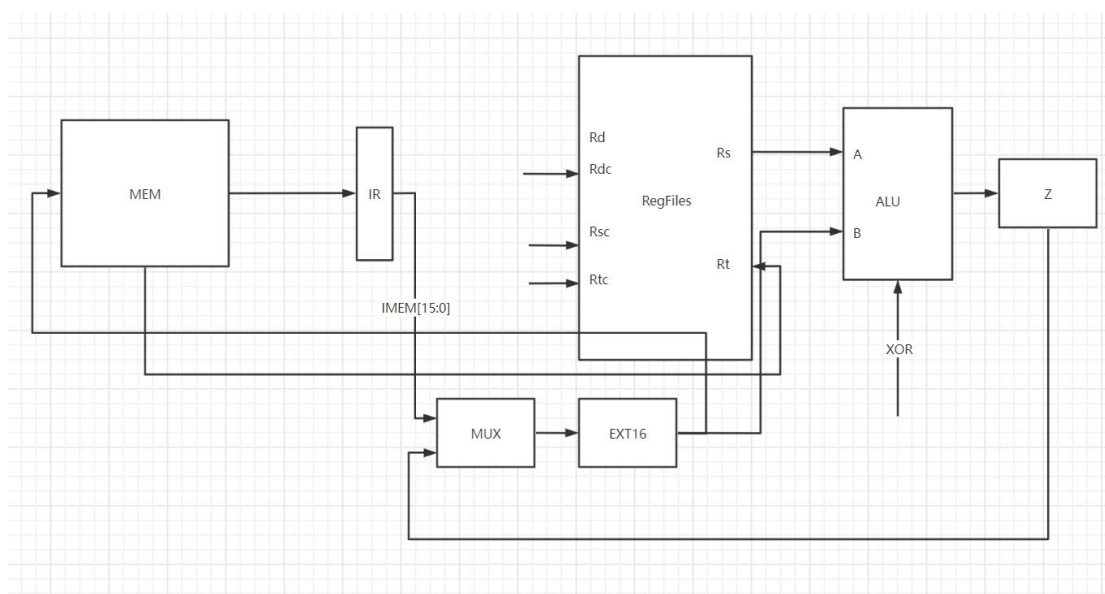

37) lbu

操作流程:


a) 根据 Po

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 对指令译码并读出 rs 寄存器的内容；
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加，计算得到存储器地址；
- 使用计算好的地址访问存储器，从中读出一个 8 位的数据；
- 把该数据 0 拓展后写入寄存器堆中的 rt 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	EXT16
			Address	MD	Rt	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
LBU			Z		EXT16	Rs	IR[15:0]	ALU	MD

指令通路:

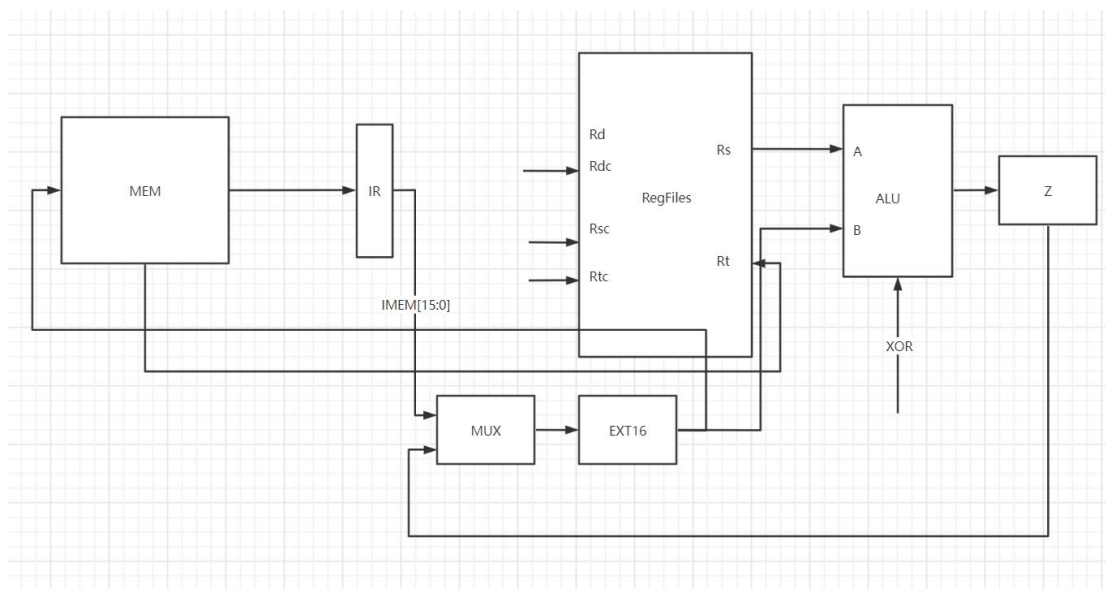

周期数: 5

周期数: 5

操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- 对指令译码并读出 rs 寄存器的内容；
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加，计算得到存储器地址；
- 使用计算好的地址访问存储器，从中读出一个 16 位的数据；
- 把该数据 0 拓展后写入寄存器堆中的 rt 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	EXT16
			Address	MD	Rt	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
LHU			Z		EXT16	Rs	IR[15:0]	ALU	MD

指令通路:


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 对指令译码并读出 rs,rt 寄存器的内容;
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加, 计算得到存储器地址;
- 将 rt 低 16 位写入存储器;

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z
			Address	MD		A	B	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU
SB			Z	Rt[7:0]		Rs	IR[15:0]	ALU

指令通路:

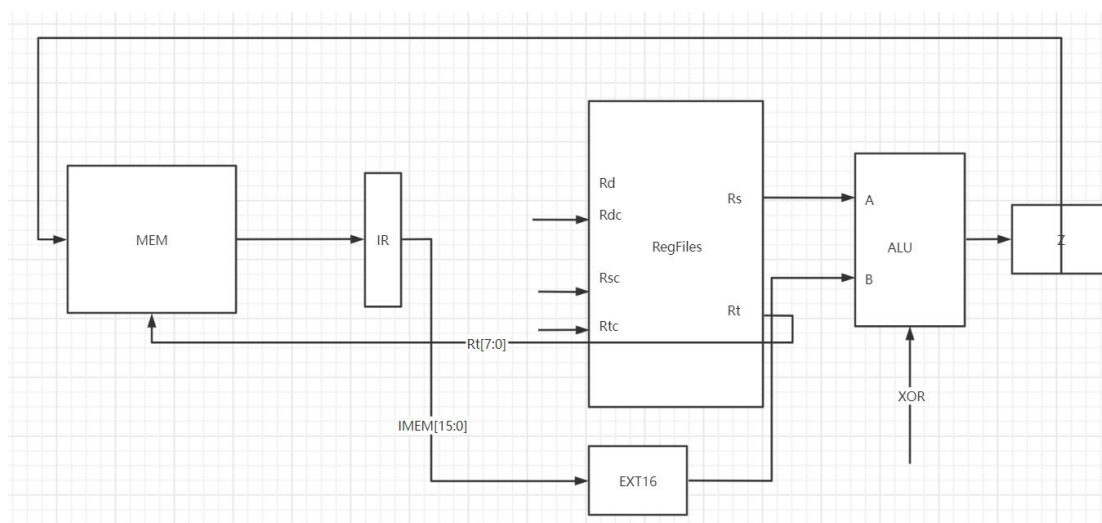

41) lh

周期数: 5


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 对指令译码并读出 rs 寄存器的内容;
- rs 寄存器的内容与指令中的偏移量 offset 相加, 计算得到存储器地址;
- 使用计算好的地址访问存储器, 从中读出一个 16 位的数据;
- 把该数据符号拓展后写入寄存器堆中的 rt 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	EXT16
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
LH			Z		EXT16	Rs	IR[15:0]	ALU	MD

指令通路:

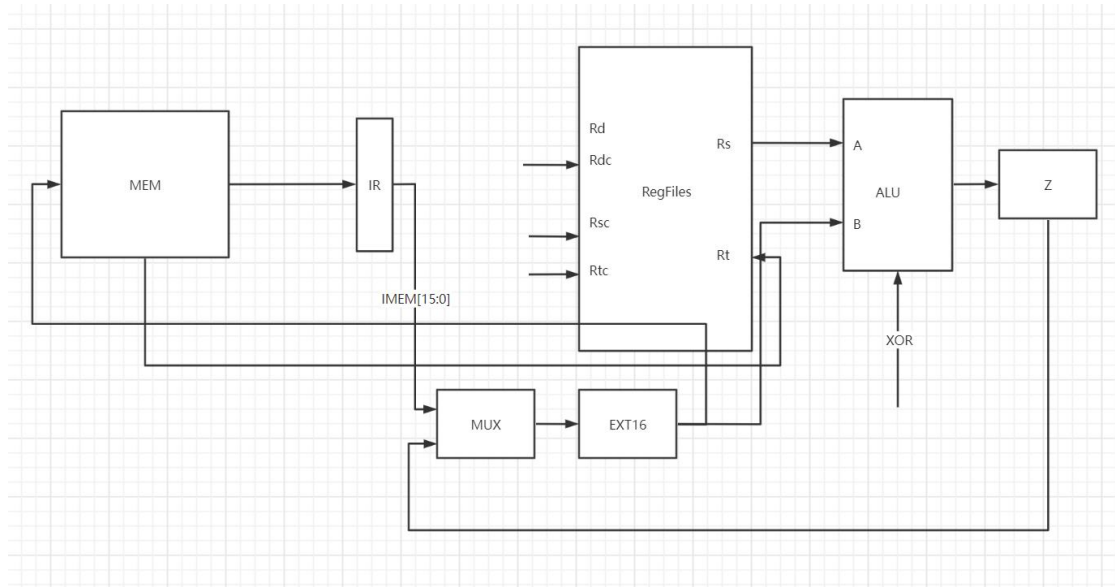

42) mfc0

周期数: 2

操作流程:


a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;

b) $rt \leftarrow CP0[rd]$ 。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD	Rt	A	B	addr		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
MFC0					Z			rd		CP0

指令通路:

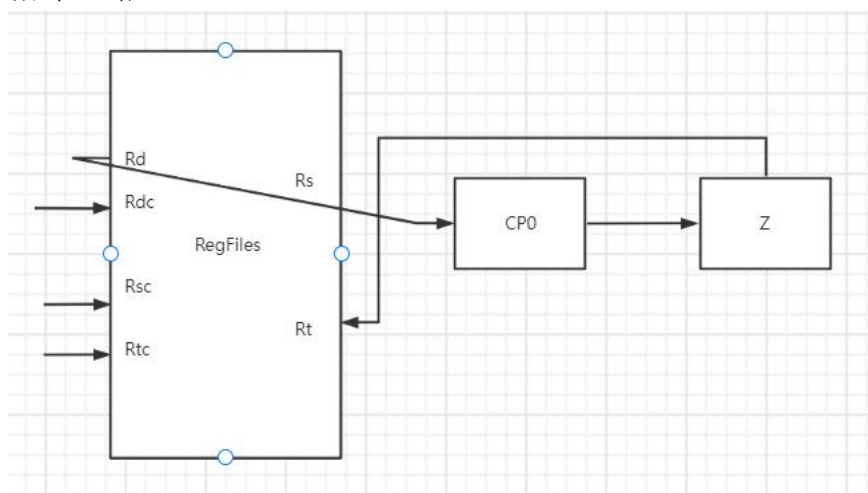

43) mfhi

周期数: 2


操作流程:

- a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- b) $rs \leftarrow -HI$ 。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	HI
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
MFHI					HI				

指令通路:

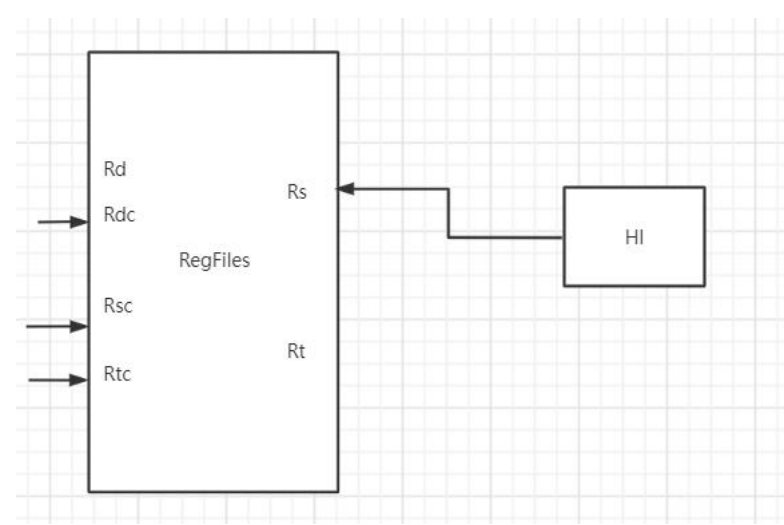

44) mflo

周期数: 2


操作流程:

- a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- b) $rs \leftarrow -HI$ 。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	LO
			Address	MD		A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
MFLO					LO				

指令通路:

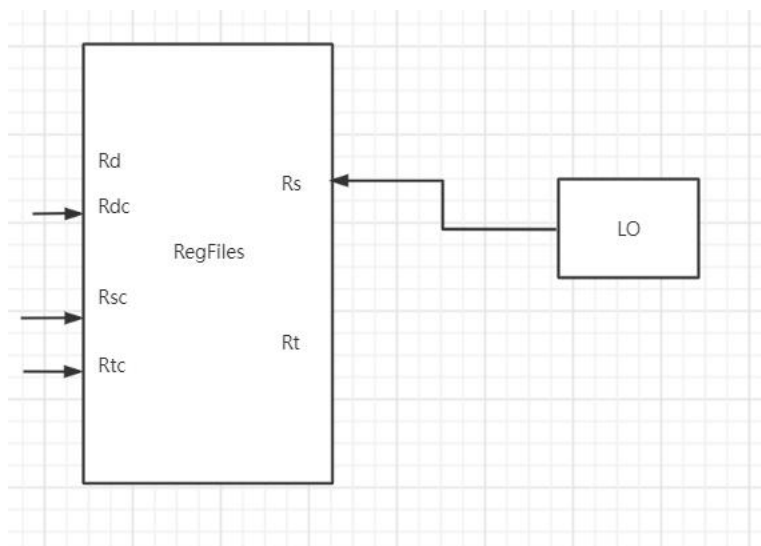

45) mtc0

周期数: 3

操作流程:

a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;


b) 读取 rd, rt;

c) $rt \rightarrow CP0[rd]$ 。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD	Rt	A	B	addr	data	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
MFC0								rd	rt	

指令通路:

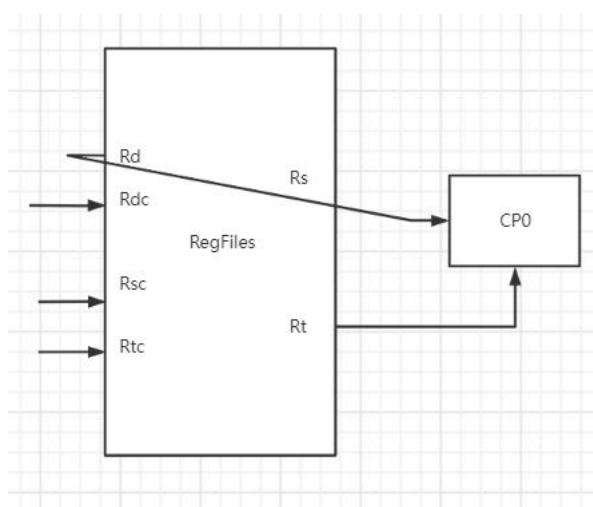

46) mthi

周期数: 2


操作流程:

- a) 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- b) 读取 rs 赋给 HI；

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	HI
			Address	MD	Rs	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
MTHI									Rs

指令通路：

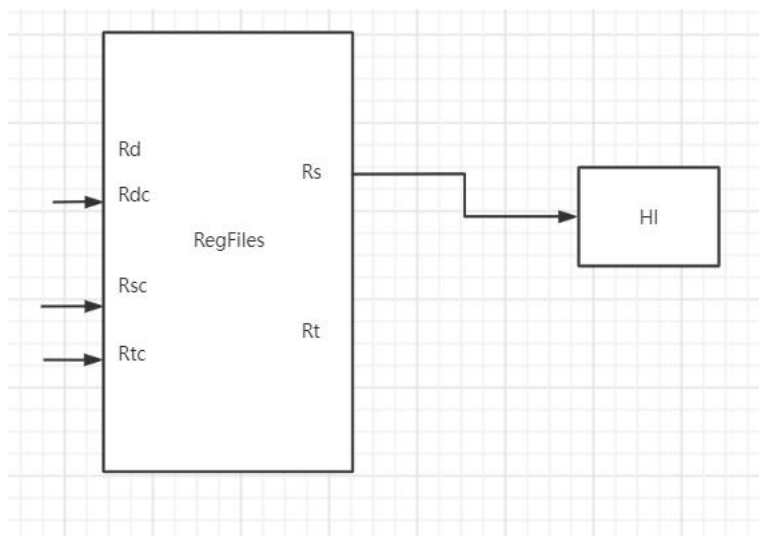

47) mtlo

周期数：2


操作流程：

- a) 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4；
- b) 读取 rs 赋给 HI；

输入来源：

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		Z	LO
			Address	MD	Rs	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4	ALU	
MTLO									Rs

指令通路：

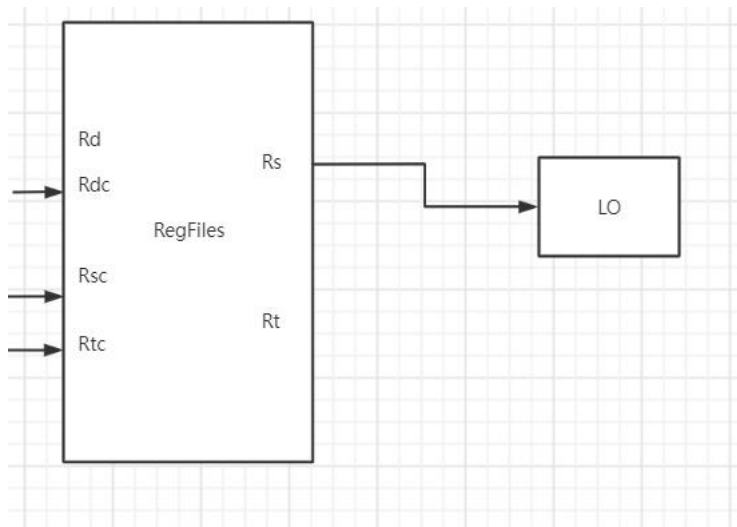

48) mul

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由运算单元完成计算;
- 把计算结果写入 HILO 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		MUL		Z	HILO
			Address	MD		A	B	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU	
MUL								rs	rt	MUL	Z

指令通路:

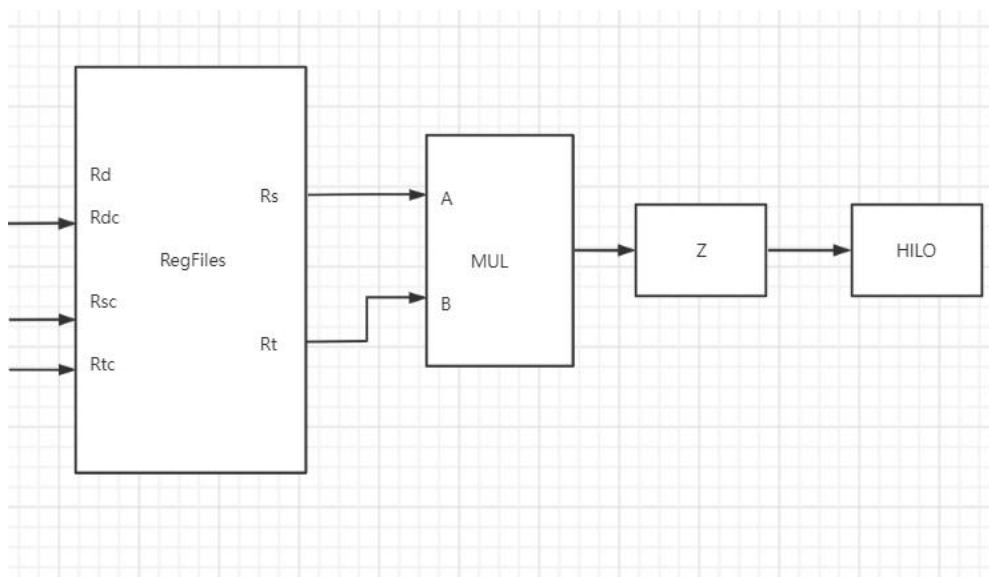

49) multu

周期数: 4

操作流程:


- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;

- b) 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- c) 由运算单元完成计算;
- d) 把计算结果写入 HILO 寄存器。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		MULU		Z	HILO
			Address	MD		A	B	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU	
MULU								rs	rt	MULU	Z

指令通路:

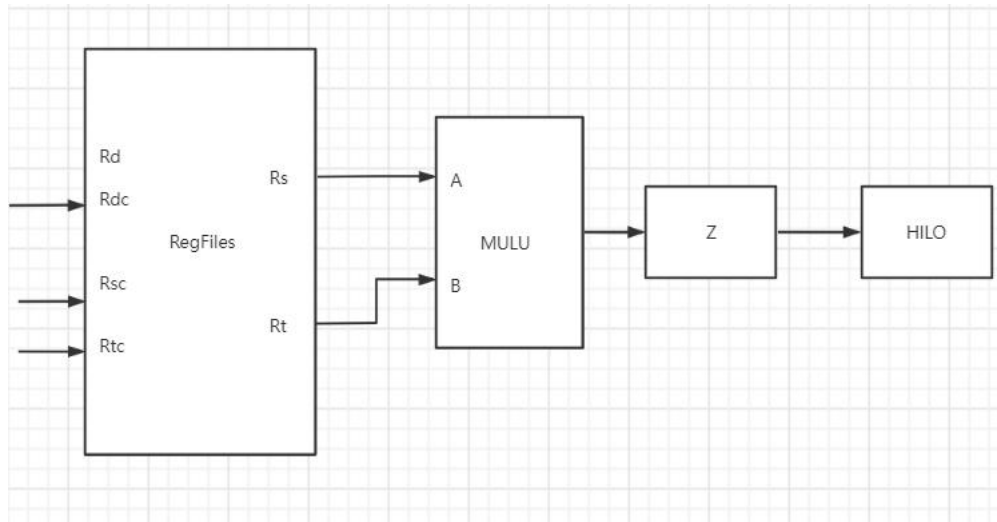

50) syscall

周期数: 3


操作流程:

- a) 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- b) CP0 进行协处理;
- c) 异常入口地址赋给 pc

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD		A	B	Pc	exception	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
syscall	0x4							pc	syscall	

指令通路:

 

51) teq

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- rs, rt 取值;
- 比较 rs, rt (送 ALU 作差)
- 若相等转 cp0 处理, 异常入口地址赋给 pc

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD	Rt	A	B	Pc	exception	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
Teq	0x4					Rs	Rt	pc	syscall	ALU

指令通路:

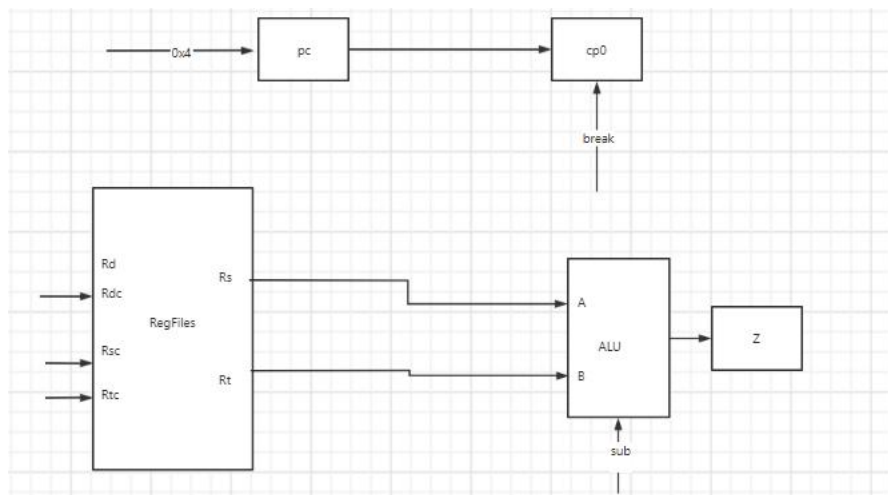

52) bgez

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令, 并把 PC 加 4;
- 读出 rs 寄存器的数据并锁存
- 同时 ALU 计算转移地址并锁存;
- 由 ALU 比较 rs 和 0, 并决定是否把转移地址写入 PC。

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		EXT18	Z
			Address	MD	Rd	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4		ALU
BNE	Z					PC	EXT18	IR[15:0] 00	ALU

指令通路:

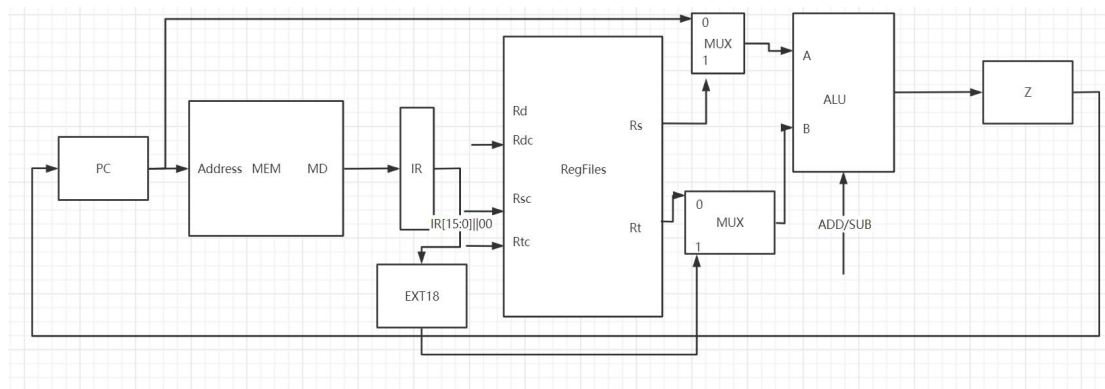

53) Break

周期数: 3


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- CP0 进行协处理;
- 异常入口地址赋给 pc

输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		CP0		Z
			Address	MD		A	B	Pc	exception	
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU
break	0x4							pc	break	

指令通路:

 

54) Div

周期数: 4


操作流程:

- 根据 PC 取指令，并把 PC 加 4;
- 读出 rs,rt 寄存器的内容;
- 由运算单元完成计算;
- 把计算结果写入 HILO 寄存器。


输入来源:

指令	PC	IR	MEM		RegFile	ALU		DIV		Z	HILO
			Address	MD		A	B	A	B		
Fetch	Z	MD	PC			PC	4			ALU	
DIV								rs	rt	DIV	Z

指令通路:

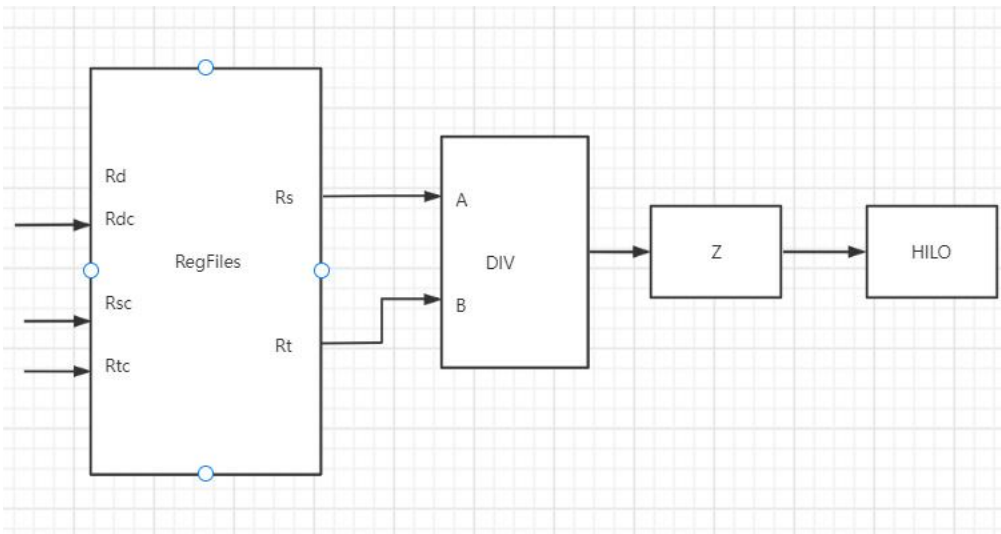

电路总图:

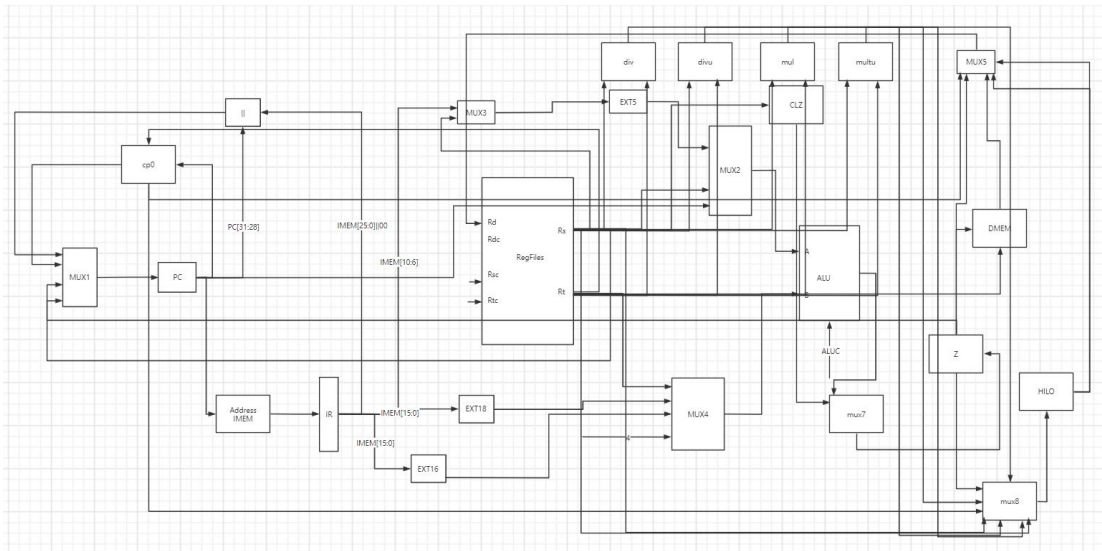

三、模块建模

本实验主要按照 **cpu** 的构建分成了一下几个模块：控制器，**alu**，存储器，以及一些存储暂存器（如 **RegZ**），以及一些运算部件，例如 **clz**、**multu** 等等，此外为了对于异常进行处理，还设置了 **cp0**，具体的模块连接逻辑可以在上面这张图看出。

下面分别列出所有的模块以及相应的代码。

顶层模块

```
module sccomp_dataflow(
    input clk_in,
```

```

input reset,
output [31:0]inst,
output [31:0]pc
);
reg [31:0] tmp_data_pc[2:0];
reg [31:0] tmp_data_inst[2:0];
wire [31:0] addr;
wire [10:0] addr1;
wire [31:0]rdata;
wire [31:0]inst_tmp,pc_tmp;
wire wena;
wire rena;
wire [31:0]wdata;

assign addr1 = addr[10:0];
assign pc=tmp_data_pc[0];
assign inst=inst_tmp;

always @(pc_tmp) begin
    tmp_data_pc[0]=pc_tmp;
end
cpu54 sccpu(clk_in,reset,inst_tmp,rdata,pc_tmp,addr,wdata,wena,rena);
dmem
dmemory(.clk(clk_in),.wena(wena),.rena(rena),.addr(addr1),.data_in(wdata),.data_out(rdata));
imem imemory(pc_tmp,inst_tmp);
endmodule

```

cpu 模块

```

module cpu54(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0] instr,
    input [31:0] rdata,
    output [31:0] pc,
    output [31:0] waddr,
    output [31:0] wdata,
    output dm_we,
    output dm_re
);
wire rsPos;//rs???-

wire [1:0]m1;//0-- || ,1--cp0,2--Z,3--Rs

```

```

wire [1:0]m2;//01--ext5,1--rs,2--pc,3--xx
wire m3;//0--ir[10:6],1--rs
wire [1:0]m4;//0--rt,1--ext18,2--ext16,3--4
wire [2:0]m5;//0--Z,1--dmem,2--hi,3--lo,4--cp0
wire [1:0]m6;//0--rd,1--rt,2--31
wire m7;//0--alu,1--clz
wire [2:0]m8;//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs
wire [2:0]m9;//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs
wire [1:0]m10;//0--lw,1--lh,2--lb
wire [1:0]m11;//0--sw,1--sh,2--sb
wire [31:0] res_m1;
wire [31:0] res_m2;
wire [4:0] res_m3;
wire [31:0] res_m4;
wire [31:0] res_m5;
wire [4:0] res_m6;
wire [31:0] res_m7;
wire [31:0] res_m8;
wire [31:0] res_m9;
wire [31:0] res_m10;
wire [31:0] res_m11;
wire div_start;
wire zin;
wire zout;
wire ir_in;
wire decoder_ena;
wire hi_ena;
wire lo_ena;
wire pc_ena;
wire cp0_ena;

wire pc_ena2;
wire [3:0]aluc;
wire rf_w;
wire rf_clk;
wire sext;

wire zero;
wire carry;
wire negative;
wire overflow;

wire [53:0]decoded_instr;

```

```

wire [31:0] res_alu;
wire [31:0] res_pc;
wire [31:0] res_pc2;

wire [31:0] rs;
wire [31:0] rt;
wire [31:0] rd;

wire [31:0] res_z;
wire [31:0] res_hi;
wire [31:0] res_lo;
wire [31:0] res_ext5;
wire [31:0] res_ext16;
wire [31:0] res_ext18;
wire [31:0] IR;
wire [31:0] res_ii;
wire busy;///??busy??
wire [31:0] res_q;///?
wire [31:0] res_r;///?
wire [31:0] res_qu;///?
wire [31:0] res_ru;///?
wire [63:0] res_mul;
wire [63:0] res_multu;
// wire [31:0] zaddr;
//   wire [31:0] res_z;
wire [31:0] res_clz;
wire [31:0] res_ext16_dm;
wire [31:0] res_ext8_dm;
wire [31:0] res_ext16_rt;
wire [31:0] res_ext8_rt;
wire [4:0] rd_addr;
wire[4:0] rt_addr;
assign waddr = res_z;

assign pc = res_pc2;
assign rd_addr=IR[15:11];
assign rt_addr=IR[20:16];
wire [31:0] cp0_rdata,exc_addr,cp0_status;
wire [4:0] cp0_cause;

wire [31:0] empty=32'bz;
assign rsPos=!rs[31];
control_unit cu(.clk(clk),.rst(rst),.z(zero),.rsPos(rsPos),.instr(decoded_instr),
.mux1(m1),.mux2(m2),.mux3(m3),.mux4(m4),.mux5(m5),.mux6(m6),.mux7(m7),.mux8(m8),

```

```

.mux9(m9),.mux10(m10),.mux11(m11),
    .div_start(div_start),.zin(zin),.zout(zout),.ir_in(ir_in),.aluc(aluc),.rf_w(rf_w),.dm_we(dm_we)
,
    .dm_re(dm_re),.hi_ena(hi_ena),.lo_ena(lo_ena),.decoder_ena(decoder_ena),.sext(sext),.cause
(cp0_cause),.pc_ena(pc_ena),.pc_ena2(pc_ena2),.cp0_ena(cp0_ena));

IR irreg(.instr(instr),.ir_in(ir_in),.ir(IR));

instr_decoder id(.instr_code(IR),.decoder_ena(decoder_ena),.i(decoded_instr));

pc1 mypc(.rst(rst),.we(pc_ena),.data_in(res_m1),.data_out(res_pc));

pc1 realpc(.rst(rst),.we(pc_ena2),.data_in(res_pc),.data_out(res_pc2));

II cpu_ii(res_pc[31:28],IR[25:0],res_ii);

alu myalu(res_m2,res_m4,aluc,res_alu,zero,carry,negative,overflow);

RF
cpu_ref(.rst(rst),.we(rf_w),.raddr1(IR[25:21]),.raddr2(IR[20:16]),.waddr(res_m6),.wdata(res_m5),.
rdata1(rs),.rdata2(rt));

cp0
my_cp0(.clk(clk),.rst(rst),.ena(cp0_ena),.mfc0(decoded_instr[44]),.mtc0(decoded_instr[45]),.pc(re
s_pc),.cp0_addr(rd_addr),
    .wdata(rt),.exception(decoded_instr[53]||decoded_instr[52]||decoded_instr[51]),.eret(decoded
_instr[50]),.cause(cp0_cause),.rdata(cp0_rdata),.status(cp0_status),.exc_addr(exc_addr));

RegZ regZ(.rst(rst),.zin(zin),.zout(zout),.wdata(res_m7),.rdata(res_z));

HILO hi(.wena(hi_ena),.rst(rst),.wdata(res_m8),.rdata(res_hi));
HILO lo(.wena(lo_ena),.rst(rst),.wdata(res_m9),.rdata(res_lo));

DIVU
divu(.dividend(rs),.divisor(rt),.start(div_start),.clock(clk),.reset(rst),.q(res_qu),.r(res_ru),.busy(bus
y));

DIV

(.dividend(rs),.divisor(rt),.start(div_start),.clock(clk),.reset(rst),.q(res_q),.r(res_r),.busy(busy));
MULT    mult (.clk(clk),.reset(rst),.a(rs),.b(rt),.z(res_mul));
MULTU    multu(.clk(clk),.reset(rst),.a(rs),.b(rt),.z(res_multu));
clz CLZ(.num(rs),.result(res_clz));

mux4 #(32) selector1(.a(res_ii),.b(exc_addr),.c(res_z),.d(rs),.choose(m1),.res(res_m1));
mux4 #(32) selector2(.a(res_ext5),.b(rs),.c(res_pc),.d(empty),.choose(m2),.res(res_m2));


```

```

mux #(5) selector3(.a(IR[10:6]),.b(rs[4:0]),.choose(m3),.res(res_m3));
mux4 #(32) selector4(.a(rt),.b(res_ext18),.c(res_ext16),.d(32'd4),.choose(m4),.res(res_m4));
mux8                                                                                                     #(32)
selector5(.a(res_z),.b(res_m10),.c(res_hi),.d(res_lo),.e(cp0_rdata),.f(res_mul[31:0]),.g(empty),.h(e
mpty),.choose(m5),.res(res_m5));//0--Z,1--dmem,2--hi,3--lo,4--cp0
//0--rd,1--rt,2--31
mux4 #(5) selector6(.a(rd_addr),.b(rt_addr),.c(5'd31),.d(5'bz),.choose(m6),.res(res_m6));
//0--alu,1--clz
mux #(32) selector7(.a(res_alu),.b(res_clz),.choose(m7),.res(res_m7));
//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs    hi //Öª , Ä!!!!!!
mux8                                                                                                     #(32)
selector8(.a(res_z),.b(cp0_rdata),.c(res_r),.d(res_ru),.e(empty),.f(res_multu[63:32]),.g(rs),.h(empt
y),.choose(m8),.res(res_m8));
mux8                                                                                                     #(32)
selector9(.a(res_z),.b(cp0_rdata),.c(res_q),.d(res_qu),.e(empty),.f(res_multu[31:0]),.g(rs),.h(empty)
,.choose(m9),.res(res_m9));
/*    wire [1:0]m10;//0--lw,1--lh,2--lb
wire [1:0]m11;//0--sw,1--sh,2--sb*/

mux4                                                                                                     #(32)
selector10(.a(rdata),.b(res_ext16_dm),.c(res_ext8_dm),.d(32'bz),.choose(m10),.res(res_m10));
mux4                                                                                                     #(32)
selector11(.a(rt),.b(res_ext16_rt),.c(res_ext8_rt),.d(32'bz),.choose(m11),.res(wdata));

EXT #(5)    ext5 (.numb(res_m3),.isSign(sext),.res(res_ext5));
EXT #(16)   ext16(.numb(IR[15:0]),.isSign(sext),.res(res_ext16));
EXT #(18)   ext18(.numb({IR[15:0],2'b00}),.isSign(sext),.res(res_ext18));

EXT #(16)   ext16_dm(.numb(rdata[15:0]),.isSign(sext),.res(res_ext16_dm));
EXT #(8)    ext8_dm(.numb(rdata[7:0]),.isSign(sext),.res(res_ext8_dm));

EXT #(16)   ext16_rt(.numb(rt[15:0]),.isSign(sext),.res(res_ext16_rt));
EXT #(8)    ext8_rt(.numb(rt[7:0]),.isSign(sext),.res(res_ext8_rt));

```

endmodule

译码器模块

```

module instr_decoder(
    input [31:0]instr_code,
    input decoder_ena,
    output reg [53:0] i

);
wire [11:0] tmp;

```

[illegible]

[illegible]

[illegible]

```

end
endmodule
控制器模块

```

```

module control_unit(
    input clk,
    input rst,
    input z,
    input rsPos,//rs 是否非-
    input [53:0]instr,//译码之后的指令
    output reg [1:0]mux1,//0-- || ,1--cp0,2--Z,3--Rs
    output reg [1:0]mux2,//01--ext5,1--rs,2--pc,3--xx
    output reg mux3,//0--ir[10:6],1--rs
    output reg [1:0]mux4,//0--rt,1--ext18,2--ext16,3--4
    output reg [2:0]mux5,//0--Z,1--dmem,2--hi,3--lo,4--cp0
    output reg [1:0]mux6,//0--rd,1--rt,2--31
    output reg mux7,//0--alu,1--clz
    output reg [2:0]mux8,//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs//hi
    output reg [2:0]mux9,//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs//lo
    output reg [1:0]mux10,//0--lw,1--lh,2--lb
    output reg [1:0]mux11,//0--sw,1--sh,2--sb
    output reg div_start,
    output reg zin,
    output reg zout,
    output reg ir_in,
    output reg [3:0]aluc,
    output reg rf_w,
    output reg dm_we,
    output reg dm_re,
    output reg hi_ena,
    output reg lo_ena,
    output reg decoder_ena,
    output sext,
    output [4:0]cause,
    output reg pc_ena,
    output reg pc_ena2,
    output reg cp0_ena
);
reg [2:0]state;
parameter [4:0]C_SYS = 5'b01000, C_BREAK = 5'b01001, C_TEQ = 5'b01101, C_ERET =
5'b00000;
assign cause=instr[51]? C_SYS : (instr[53] ? C_BREAK :(instr[52] ? C_TEQ : (instr[50] ?
C_ERET :5'bz)));

```

```

    assign sext = instr[17] | instr[18] | instr[28] | instr[27] | instr[22] | instr[23] | instr[24] |
instr[25] | instr[26] | instr[38] | instr[39];
    parameter sif = 3'b000,sid = 3'b001,sexe = 3'b010,smem = 3'b011,swb = 3'b100;
    // assign decoder_ena = (state==sif && !rst)?1:0;
    always@(posedge clk or posedge rst)begin
        if(rst)begin
            state =sif;
            rf_w=0;
            zin=0;
            zout=0;
            div_start=0;
            ir_in=1;
            dm_we=0;
            dm_re=0;
            hi_ena=0;
            lo_ena=0;
            pc_ena=0;
            pc_ena2=1;
            cp0_ena=0;
        end
        else if(state==sif)begin
            //pc 取址译码,pc+4
            pc_ena=0;
            pc_ena2=1;
            rf_w=0;
            zout=0;
            div_start=0;
            dm_we=0;
            dm_re=0;//读指令
            hi_ena=0;
            lo_ena=0;
            aluc=4'b0010;
            mux2=2'd2;
            mux4=2'd3;
            zin=1;
            ir_in=1;
            mux7=0;//alu->z
            // mux5=3'bx;
            // zout=1;
            decoder_ena=1;
            cp0_ena=0;
            // if(instr[29]||instr[16])begin
            //     state=swb;
            // end

```

```

        // else begin
        //     state=sid;//状态转移
        // end
        state=sid;//状态转移
    end
    else if(state==sid)begin
        //pc+4 写回 pc,取寄存器地址
        decoder_ena=0;
        rf_w=0;//锁存
        ir_in=0;

        pc_ena2=0;
        pc_ena=1;

        // zout=1;
        //-----寄存器取址-----
        if (instr[30])begin
            mux6=2'd2;
        end
        else if (instr[28:17] || instr[45:37] || instr[50])
            mux6=2'd1; // I rt[20:16]
        else
            mux6=2'd0;//R rd[15:11]
        //-----

        //-----z->pc-----
        zout=1;
        zin=0;
        mux1=2'd2;

        //-----

        if(instr[15:0] || instr[28:17] || instr[43:31] || instr[52]||instr[30])begin//4+5
            state=sexe;
        end
        else begin//eret,syscall,break,clz,mf*,mt*//3
            cp0_ena=0;
            state=swb;//异常地址去写回 pc
        end

    end

    else if(state==sexe)begin

```

```

//执行指令
if (!instr[30]&&!instr[36])begin
    zin=1;
    zout=0;
end

pc_ena=0;
//-----状态转移-----
if(instr[22] || instr[23] || instr[43:38]||instr[25:24])begin//l*,s*+bne,beq
    state=smem;
end
else begin
    state=swb;
end
//-----
if(instr[9:0]||instr[25:24]||instr[52])begin//alu 运算指令+bne,beq
    mux2=2'd1;//rs
    mux4=2'd0;//rt
    // if(!instr[25:24])//bne,beq 不要写进暂存器，只需要看 zero
    mux7=0;//alu-->z
end
else if(instr[15:10])begin//sll,sra,srl
    if (instr[15:13])begin
        mux3=1;
    end
    else
        mux3=0;//sa
    mux2=0;//ext5
    mux4=2'd0;//rt
    mux7=0;//alu-->z
end
else if(instr[28:26]||instr[23:17]||instr[43:38])begin//立即数计算指令+l*+s*,
    mux2=2'd1;//rs
    mux4=2'd2;//ext16
    mux7=0;//alu-->z
end
else if(instr[30]||instr[36])begin//jal,jalr
    // mux2=2'd2;//pc
    // mux4=2'd3;//4
    // mux7=0;//alu-->z
    zin=0;
    zout=1;
    rf_w=1;
    mux5=0;
end

```

```

end
else if(instr[37])begin
    zin=1;
    zout=0;
    mux7=0;//alu-->z
    mux2=2'd2;//pc
    mux4=2'd1;//ext18
end
else if(instr[33:32])begin//divu,div
    div_start=1;
end
else if(instr[31])begin
    zin=1;
    zout=0;
    mux7=1;//clz-->z
end
aluc[3] = instr[8] || instr[9] || instr[10] || instr[11] || instr[12] || instr[13] || instr[14] ||
instr[15] || instr[26] || instr[27] || instr[28];
aluc[2] = instr[4] || instr[5] || instr[6] || instr[7] || instr[10] || instr[11] || instr[12] ||
instr[13] || instr[14] || instr[15] || instr[19] || instr[20] || instr[21];
aluc[1] = instr[0] || instr[2] || instr[6] || instr[7] || instr[8] || instr[9] || instr[10] ||
instr[13] || instr[17] || instr[21] || instr[24] || instr[25] || instr[26] || instr[27] || instr[52] ;
aluc[0] = instr[2] || instr[3] || instr[5] || instr[7] || instr[8] || instr[11] || instr[14] ||
instr[20] || instr[24] || instr[25] || instr[26] || instr[52];
end
else if(state==smem)begin
    //访问存储器+bne,beq
    if(!instr[25:24])begin
        zout=1;//z 存储的是访问存储器的地址
        zin=0;
    end
    if(instr[42] || instr[43] || instr[23])begin//s*
        state=sif;
        dm_we=1;//可写
    end
    else if(!instr[25:24])begin//l*
        state=swb;
        mux5=1;
        dm_re=1;//可读
    end
    //-----X->dmem-----
    if(instr[23])begin//sw
        mux11=0;
    end
end

```

```

else if(instr[43])begin//sh
    mux11=1;
end
else if(instr[42])begin//sb
    mux11=2;
end
else if(instr[22])begin//lw
    mux10=0;
end
else if(instr[38]||instr[41])begin//lh
    mux10=1;
end
else if(instr[39]||instr[40])begin//lb
    mux10=2;
end
//-----
//-----
if((instr[25] && !z) || (instr[24] && z))begin
    aluc=4'b0010;
    mux2=2'd2;//pc
    mux4=2'd1;//ext18
    zin=1;
    zout=0;
    mux7=0;//alu-->z
    state=swb;
end
else if(instr[25:24])begin

    state=sif;
end

end

else if(state==swb)begin
    //结果写回 regfiles
    state=sif;
    zout=1;
    zin=0;
    pc_ena2=0;
    // decoder_ena=1;
    // ir_in=1;
    // pc_ena2=1;
    //-----X->pc-----
    if (instr[29] || instr[30])begin//j 或 jal 指令
        //|| ->pc
    end
end

```

```

        mux1=2'd0;
        pc_ena=1;
    end
else if(instr[16]||instr[36])begin//jr 指令
    mux1=2'd3;//rs->pc
    pc_ena=1;
end
else if(instr[53:50])begin//eret 等异常处理指令
    cp0_ena=1;
    mux1=2'd1;//cp0->pc
    pc_ena=1;
end
else if(instr[25:24]||(instr[37] && rsPos))begin//beq,bne,begz
    mux1=2'd2;//Z->pc
    pc_ena=1;
end
//-----

//-----X->rf-----//0--Z,1--dmem,2--hi,3--lo,4--cp0
if(instr[15:0]||instr[28:26]||instr[21:17]||instr[31])begin//计算指令+jal+jalr+clz
    //z->rd
    rf_w=1;
    mux5=0;//z->rd
end
else if(instr[41:38]||instr[22])begin//l*
    //dmem->rd
    rf_w=1;
    mux5=1;//dmem->rd
    if(instr[22])begin
        mux10=0;
    end
    else if(instr[41]||instr[38])begin//lh,lhu
        mux10=1;
    end
    else if(instr[40:39])begin//lb,lbu
        mux10=2;
    end
end
else if(instr[46])begin//mfhi
    rf_w=1;
    mux5=2;//hi->rd
end
else if(instr[48])begin//mflo
    rf_w=1;

```



```

        mux5=3;//lo->rd
    end
    else if(instr[44])begin//mfc0
        rf_w=1;
        mux5=4;//cp0->rf
    end
    else if(instr[34])begin
        rf_w=1;
        mux5=5;
    end
    end
    //-----

```

```

//-----X->hilo-----//0--Z,1--cp0,2--div,3--divu,4--mul,5--multu,6--rs-->hi,6--rs->lo
    if(instr[32])begin//divu
        mux8=3;
        mux9=3;
        hi_ena=1;
        lo_ena=1;
    end
    else if(instr[33])begin//div
        mux8=2;
        mux9=2;
        hi_ena=1;
        lo_ena=1;
    end
    // else if(instr[34])begin//mul
    //     mux8=4;
    //     mux9=4;
    //     hi_ena=1;
    //     lo_ena=1;
    // end
    else if(instr[35])begin//multu
        mux8=5;
        mux9=5;
        hi_ena=1;
        lo_ena=1;
    end
    else if(instr[47])begin//mthi
        mux8=6;
        hi_ena=1;
    end
    end

```

```

        else if(instr[49])begin//mtlo
            mux9=6;
            lo_ena=1;
        end
        //div,divu,mul,multu
        //-----

        //-----X->cp0-----
        if(instr[45])begin//mtc0

        end
    end
end

endmodule

```

Regfiles 模块

```

module RF(
    input clk,
    input rst,
    input we,
    input [4:0] raddr1,
    input [4:0] raddr2,
    input [4:0] waddr,
    input [31:0] wdata,
    // output reg [31:0] rdata1,
    // output reg [31:0] rdata2
    output[31:0] rdata1,
    output[31:0] rdata2
);
    reg [31:0] array_reg[31:0];
    integer i;
    assign rdata1=(raddr1==0)?0:array_reg[raddr1];
    assign rdata2=(raddr2==0)?0:array_reg[raddr2];
    always @(posedge clk or posedge rst) begin
        if (rst)
            begin
                for(i=0;i<32;i=i+1)
                    array_reg[i] <= 0;
            end
        else

```

```

        begin
            if(we && waddr!=0)begin
                array_reg[waddr]=wdata;
            end
        end
    end
endmodule

```

多路选择器模块

```

module mux # (parameter WIDTH=32)(
    input [WIDTH-1:0]a,
    input [WIDTH-1:0]b,
    input choose,
    output reg [WIDTH-1:0]res

);
always@(*)
begin
    case(chOOSE)
        1'b0: res=a;
        1'b1: res=b;
    endcase
end

endmodule

```

```

module mux4 # (parameter WIDTH=32)(
    input [WIDTH-1:0]a,
    input [WIDTH-1:0]b,
    input [WIDTH-1:0]c,
    input [WIDTH-1:0]d,
    input [1:0]choose,
    output reg [WIDTH-1:0]res

);
always@(*)
begin
    case(chOOSE)
        2'd0: res=a;
        2'd1: res=b;
        2'd2: res=c;
        2'd3: res=d;
    endcase
end

```

```

        endcase
    end

endmodule

module mux8 # (parameter WIDTH=32)(
    input [WIDTH-1:0]a,
    input [WIDTH-1:0]b,
    input [WIDTH-1:0]c,
    input [WIDTH-1:0]d,
    input [WIDTH-1:0]e,
    input [WIDTH-1:0]f,
    input [WIDTH-1:0]g,
    input [WIDTH-1:0]h,
    input [2:0]choose,
    output reg [WIDTH-1:0]res

);
always@(*)
begin
    case(choose)
        3'd0: res=a;
        3'd1: res=b;
        3'd2: res=c;
        3'd3: res=d;
        3'd4: res=e;
        3'd5: res=f;
        3'd6: res=g;
        3'd7: res=h;
    endcase
end

```

endmodule

级联模块

```

module II(
    inout [3:0] a,
    input [25:0]b,
    output [31:0]c
);
    assign c={a,b<<2};
endmodule

```

Pc 模块

```

module pc1(
    input clk,
    input rst,
    input [31:0]data_in,
    output reg [31:0] data_out

);
always @(posedge clk or posedge rst) begin
    if(rst)
        data_out <= 32'h00400000;
    else
        data_out <= data_in;
    end
endmodule

```

dmem 模块

```

module dmem(
    input clk,//存储器时钟信号，上升沿时向 ram 内部写入数据
    input wena,//存储器读写有效信号，高电平为写有效，低电平为读有效
    input rena,//存储器读写有效信号，高电平为写有效，低电平为读有效
    input [10:0] addr, // 输入地址，指定数据读写的地址
    input [31:0] data_in,
    output [31:0] data_out // 存储器读出的数据，ram 工作时持续输出相应地址的数据
);
    reg [31:0] data[2047:0];
    assign data_out=data[addr];
    always @(negedge clk) begin
        if(wena)
            begin
                data[addr]<=data_in;
            end
        //      else if(rena)
        //      begin

        //      end
    end
endmodule

```

imem 模块

```

module imem(

```

```

    input [31:0]addr,
    output [31:0]meminst
);

    integer i;
    wire[31:0] myaddr=(addr-32'h00400000);
    dist_mem_gen_0 uut(.a(myaddr[12:2]),.spo(meminst));

//    reg [31:0] reg_inst[1023:0];
//    initial begin
////        $readmemh("D:/A-STUDY/PLOG/EXP/CPU31/cpu_31/MARS_TO_txt/lwswtest.txt",
reg_inst);
//        $readmemh("D:/A-STUDY/PLOG/EXP/CPU31/cpu_31/MARS_TO_txt/_4_jr.txt",
reg_inst);
//    end
//    assign meminst= reg_inst[(addr-32'h00400000)/4];

Endmodule

```

CLZ 模块

```

module clz(
    input [31:0] num,
    output reg [31:0] result=0
);
    integer i=31;
    always @(*) begin
        result=0;
        for(i=31;!num[i]&& i>=0;i=i-1)begin
            result=result+1;
        end
    end
end

endmodule

```

CP0 模块

```

module cp0(
    input clk,
    input rst,
    input ena,
    input mfc0, //读
    input mtc0, //写

```

```

input [31:0]pc,
input [4:0] cp0_addr,// cp0 中的寄存器地址 读写需要 rd
input [31:0] wdata,
input exception,//异常发生信号
input eret,
input [4:0]cause,
output [31:0] rdata,
output [31:0] status,
output reg [31:0]exc_addr //异常发生地址
);

reg [31:0]cp0_reg[31:0];//CP0 寄存器
parameter [4:0]STATUS=12, CAUSE=13, EPC=14;
parameter Syscall=5'b01000,Break=5'b01001,Teq=5'b01101;
assign status = cp0_reg[STATUS];          //状态
assign rdata = mfc0 ? cp0_reg[cp0_addr] : 32'bz; //读
always@(posedge ena or posedge rst)begin
// always@(*)begin
    if(rst)begin
        cp0_reg[STATUS]<=32'h1f;
        cp0_reg[CAUSE]<=32'd0;
        cp0_reg[EPC]<=32'd0;
        exc_addr<=32'd0;
    end
    else if (ena)begin
        if(eret)begin//eret 退出中断，status 右移 5 位恢复，
            cp0_reg[STATUS]=cp0_reg[STATUS]>>5;
            // cp0_reg[STATUS]={5'b00000,cp0_reg[STATUS][31:5]};
            exc_addr<=cp0_reg[EPC];
        end
        else if(mtc0)begin//写
            cp0_reg[cp0_addr] = wdata[31:0];
        end
        else if(exception && cp0_reg[STATUS][0])begin//异常信号且没有被屏蔽
            case(cause)
                Syscall:begin
                    if(cp0_reg[STATUS][1]==1'b1)begin
                        exc_addr<=32'h00400004;//异常处理程序开始地址
                        // exc_addr<=32'h4;//异常处理程序开始地址
                        cp0_reg[STATUS]=cp0_reg[STATUS]<<5;
                        cp0_reg[EPC]<=pc;
                        cp0_reg[CAUSE][6:2]<=Syscall;
                    end
                end
            end
        end
    end
end

```

```

        exc_addr<=pc+4;

    end
Break:begin
    if(cp0_reg[STATUS][2]==1'b1)begin
        exc_addr<=32'h00400004;//异常处理程序开始地址
        // exc_addr<=32'h4;//异常处理程序开始地址
        cp0_reg[STATUS]=cp0_reg[STATUS]<<5;
        cp0_reg[EPC]<=pc;
        cp0_reg[CAUSE][6:2]<=Break;
    end
    else
        exc_addr<=pc+4;

    end
    Teq:begin
        if(cp0_reg[STATUS][3]==1'b1)begin
            exc_addr<=32'h00400004;//异常处理程序开始地址
            // exc_addr<=32'h4;//异常处理程序开始地址
            cp0_reg[STATUS]=cp0_reg[STATUS]<<5;
            cp0_reg[EPC]<=pc;
            cp0_reg[CAUSE][6:2]<=Teq;
        end
        else
            exc_addr<=pc+4;

        end
        default:begin
            // exc_addr<=pc+4;
        end
    endcase
end
// else
//     exc_addr<=0;
end
end
endmodule

```

Div 模块

```

module DIV(
    input [31:0] dividend,
    input [31:0] divisor,

```



```

input start,
input clock,
input reset,
output reg [31:0]q,
output reg [31:0]r,
output reg busy
);

reg [63:0] temp;
reg [31:0] temp_b;
integer cnt=0;
always @ (posedge clock or posedge reset)begin
    if (reset == 1) begin                //????
        cnt=0;
        busy <= 0;

    end
    else begin
        if(start)
            busy=1;
        if(busy)begin

            temp=0;
            if(divisor[31]==1)
                temp_b=~(divisor-1);
            else
                temp_b=divisor;
            if(dividend[31]==1)
                temp[31:0]=~(dividend-1);
            else
                temp[31:0]=dividend;

            for(cnt=0;cnt<32;cnt=cnt+1)begin
                temp=temp<<1;
                if(temp[63:32]>=temp_b)begin
                    temp[63:32]=temp[63:32]-temp_b;
                    temp=temp+1;
                end

            end

            if((dividend[31]==0&&divisor[31]==1))
            begin
                q=~temp[31:0]+1;
                r=temp[63:32];
            end
        end
    end
end

```

```

        end
        else if((dividend[31]==1&&divisor[31]==0))
        begin
            q=~temp[31:0]+1;
            r=~temp[63:32]+1;
        end
        else if((dividend[31]==1&&divisor[31]==1))
        begin
            q=temp[31:0];
            r=~temp[63:32]+1;
        end
        else
        begin
            q=temp[31:0];
            r=temp[63:32];
        end
    end

end

end

endmodule

```

Divu 模块

```

module DIVU(
    input [31:0] dividend,
    input [31:0] divisor,
    input start,
    input clock,
    input reset,
    output reg [31:0]q,
    output reg [31:0]r,
    output reg busy
);
    reg [63:0] temp;
    integer cnt=0;
    always @(posedge clock or posedge reset)begin
        if (reset == 1) begin //ÖŖÖŖ
            cnt=0;
            busy <= 0;
            temp=0;
            temp[31:0]=dividend;

```

```

        end
    else begin
        if(start)
            busy=1;
            if(busy)begin
                temp=0;
                temp[31:0]=dividend;
                for(cnt=0;cnt<32;cnt=cnt+1)begin
                    temp=temp<<1;
                    if(temp[63:32]>=divisor)begin
                        temp[63:32]=temp[63:32]-divisor;
                        temp=temp+1;
                    end
                end

                end
            q=temp[31:0];
            r=temp[63:32];
        end

    end

end
end
endmodule

```

Mul 模块

```

module MULT(
    input clk, //乘法器时钟信号
    input reset, //复位信号，高电平有效
    input [31:0] a, //输入数 a(被乘数)
    input [31:0] b, //输入数 b (乘数)
    output reg [63:0] z //乘积输出 z
);
    reg [63:0] temp;
    reg [63:0]temp_a;
    reg [31:0] tempax;
    reg [31:0] temp_b;
    integer cnt=0;
    always@(posedge clk or posedge reset)
    begin
        if(reset)

```

```

begin
    temp<=0;

    cnt<=0;
end
else
begin
    temp<=0;

    if(a[31]==0&&b[31]==1)
        begin
            temp_a<={32'b11111111111111111111111111111111,b};
            temp_b<=a;
        end
    else if(a[31]==0&&b[31]==0)
        begin
            temp_a<={32'b0,a};
            temp_b<=b;
        end
    else if(a[31]==1&&b[31]==1)
        begin
            tempax=~(a-1);
            temp_b=~(b-1);
            temp_a<={32'b0,tempax};
        end
    else
        begin
            temp_a<={32'b11111111111111111111111111111111,a};
            temp_b<=b;
        end

    cnt<=0;
    for(cnt=0;cnt<32;cnt=cnt+1)
        begin

            if(temp_b[0])
                begin
                    temp=temp+temp_a;
                end
            else
                begin
                    end
                temp_b=temp_b>>1;
            end
        end
    end

```

```

        temp_a=temp_a << 1;
    end
    z=temp;
end
end
// assign z=temp;
endmodule

```

Multu 模块

```

module MULTU(
    input clk,
    input reset,//高电平有效
    input [31:0] a,
    input [31:0] b,
    output reg [63:0] z
);
    reg [63:0] temp;
    reg [63:0]temp_a;
    reg [31:0] temp_b;
    integer cnt=0;
    always@(posedge clk or posedge reset)
    begin
        if(reset)
        begin
            temp<=0;
            temp_a<={32'b0,a};//无符号加 0
            temp_b<=b;
            cnt<=0;
        end
        else
        begin
            temp<=0;
            temp_a<={32'b0,a};//无符号加 0
            temp_b<=b;
            cnt<=0;
            for(cnt=0;cnt<32;cnt=cnt+1)
            begin

                if(temp_b[0])
                begin
                    temp=temp+temp_a;
                end
                else

```

```

        begin
        end
        temp_b=temp_b>>1;
        temp_a=temp_a << 1;
    end
end
    end
    z=temp;
end
// assign z=temp;
endmodule

```

RegZ 模块

```

module RegZ(
    input rst,
    input zin,
    input zout,
    input[31:0] wdata,
    output[31:0] rdata
);
    reg [31:0] data;
    always@(*)
        if(rst)
            data=32'b0;
        else if(zin)
            data=wdata;
        assign rdata=zout?data:32'bz;
endmodule

```

HILO 模块

```

module HILO(
    input wena,
    input rst,
    input[31:0] wdata,
    output[31:0] rdata
);
    reg [31:0] data;
    always@(*)
        if(rst)
            data<=32'b0;
        else if(wena)
            data<=wdata;

```

```
        assign rdata=data;
    endmodule
```

四、测试模块建模

```
module cpu54_tb(

);
    reg clk;
    reg reset;
    wire [31:0]pc;
    wire [31:0]inst;
        wire [31:0]res_m1;
        reg [31:0] pc_pre;
    sccomp_dataflow uut(clk,reset,inst,pc);
    integer file_output;
    integer counter = 0;
    initial begin

        file_output = $fopen("C:/Users/Zhenghao/Desktop/result2.txt");
        pc_pre=0;
        reset = 1;
        clk = 0;
        #2    reset = 0;
    end

    always begin
        #0.1 clk=~clk;

        if(clk==1'b1&&reset==0)begin
            if(pc_pre!=pc)begin
                counter = counter+1;
                $fdisplay(file_output,"pc: %h",pc);
                $fdisplay(file_output,"instr: %h",inst);

                $fdisplay(file_output,"regfile0: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[0]);

                $fdisplay(file_output,"regfile1: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[1]);

                $fdisplay(file_output,"regfile2: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[2]);
```

```
$fdisplay(file_output,"regfile3: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[3]);

$fdisplay(file_output,"regfile4: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[4]);

$fdisplay(file_output,"regfile5: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[5]);

$fdisplay(file_output,"regfile6: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[6]);

$fdisplay(file_output,"regfile7: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[7]);

$fdisplay(file_output,"regfile8: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[8]);

$fdisplay(file_output,"regfile9: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[9]);

$fdisplay(file_output,"regfile10: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[10]);

$fdisplay(file_output,"regfile11: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[11]);

$fdisplay(file_output,"regfile12: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[12]);

$fdisplay(file_output,"regfile13: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[13]);

$fdisplay(file_output,"regfile14: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[14]);

$fdisplay(file_output,"regfile15: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[15]);

$fdisplay(file_output,"regfile16: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[16]);

$fdisplay(file_output,"regfile17: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[17]);

$fdisplay(file_output,"regfile18: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[18]);

$fdisplay(file_output,"regfile19: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[19]);

$fdisplay(file_output,"regfile20: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[20]);

$fdisplay(file_output,"regfile21: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[21]);

$fdisplay(file_output,"regfile22: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[22]);

$fdisplay(file_output,"regfile23: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[23]);

$fdisplay(file_output,"regfile24: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[24]);
```



```

$fdisplay(file_output,"regfile25: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[25]);

$fdisplay(file_output,"regfile26: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[26]);

$fdisplay(file_output,"regfile27: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[27]);

$fdisplay(file_output,"regfile28: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[28]);

$fdisplay(file_output,"regfile29: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[29]);

$fdisplay(file_output,"regfile30: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[30]);

$fdisplay(file_output,"regfile31: %h",cpu54_tb.uut.sccpu.cpu_ref.array_reg[31]);
        pc_pre=pc;
    end
end
end
endmodule


```


五、实验结果

前仿真：


利用 mars 生成 result 进行比对，还用 ip 核进行初始化 imem 进行比对，最终得到结果。

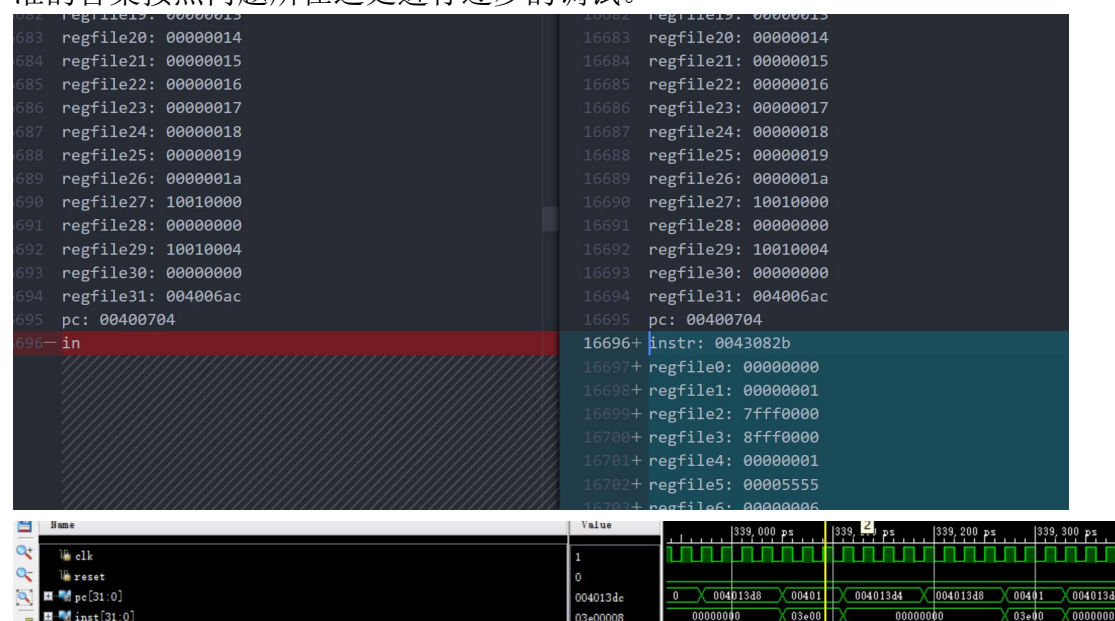本实验对于 cp0 的调试主要依靠观察波形的变化来调试，其他的指令我会结合标准的答案按照问题所在之处进行逐步的调试。



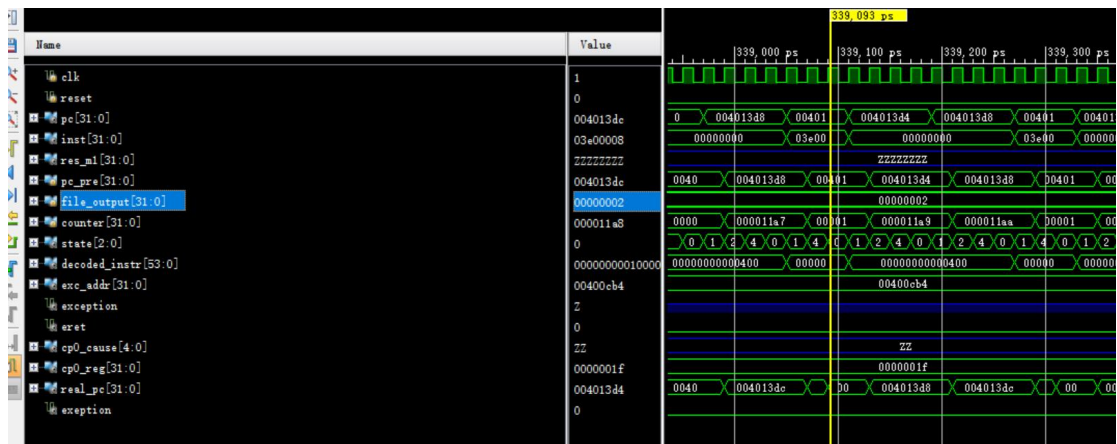

后仿真：

 

通过对比同一个 coe 文件在前后仿真下的波形最后得出波形相同，后仿真成功，具体后仿真过程可以在视频文件中看到。